

# 第4世代無線通信に向けた アナログ回路技術

東京工業大学  
大学院理工学研究科  
電子物理工学専攻

松澤昭

# 内容


---

- ・ ワイヤレスシステムの動向
- ・ パイプライン型ADC
- ・  $\Sigma \Delta$  型ADC
- ・ 低電圧アナログ回路
- ・ 微細化CMOSデバイスとアナログ特性
- ・ 今後の方向性
- ・ デジタルアーキテクチャ

# ワイアレスシステムの動向
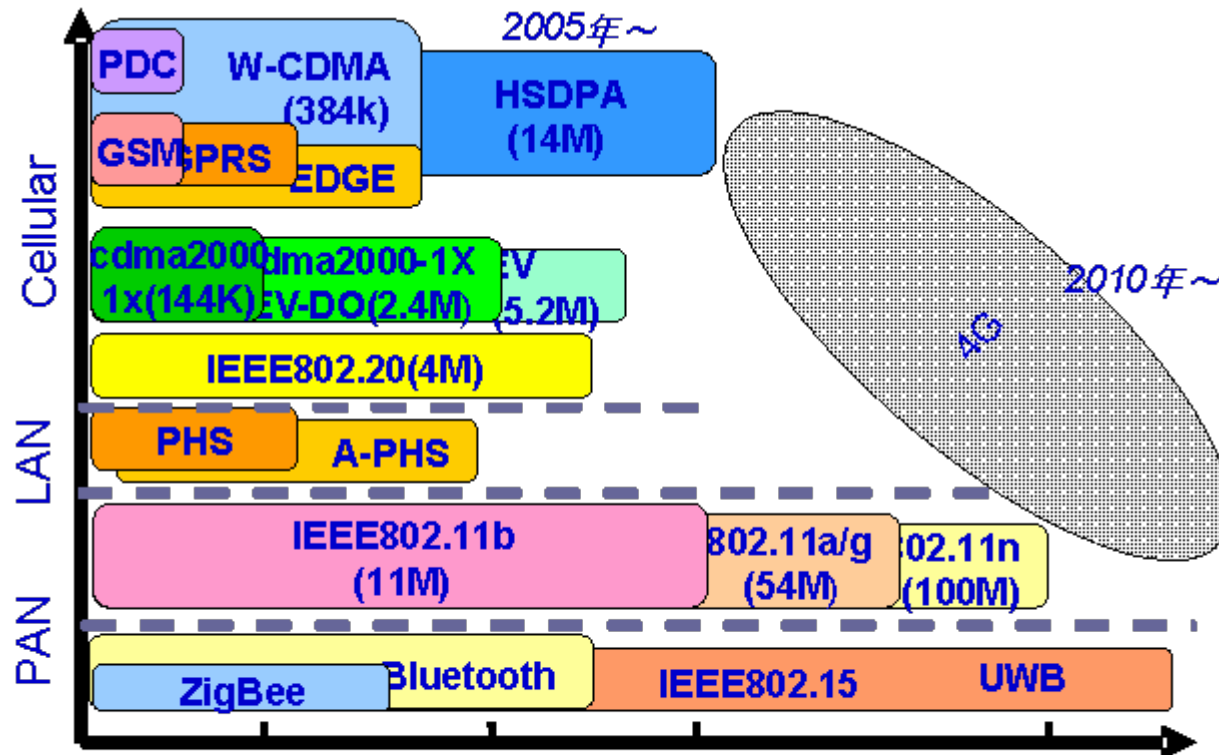
# ワイアレスシステムの多様化

今後増大するワイアレスシステムの規格  
LSIの開発を合理的に進める必要がある。




データの下り最高伝送速度

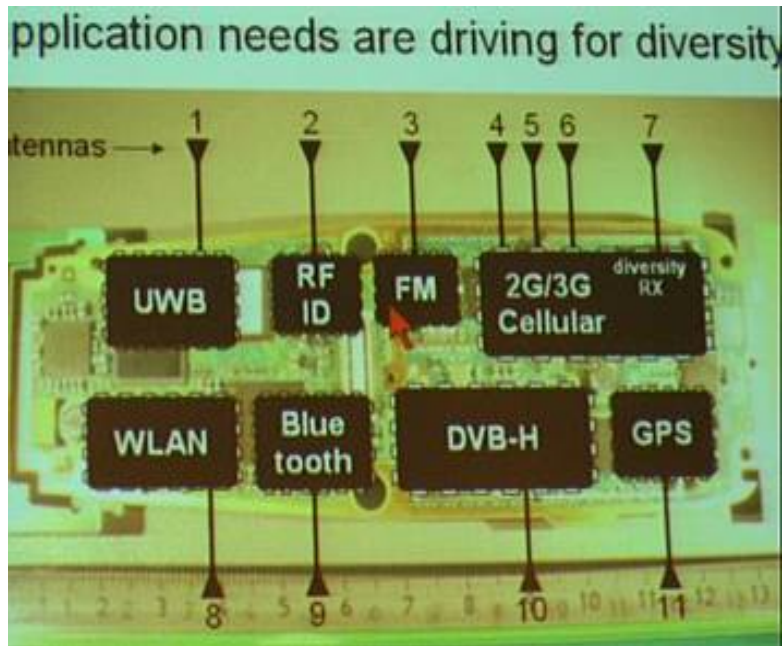
# マルチスタンダード化

たくさんのワイアレス規格を携帯に実装する必要が出てくる


Future cellular phone needs  
11 wireless standard!!



Multi-standards and multi chips

 

Unification

 


RF部分の統合

BB部分の統合



# チップ構成の方向

ADC, DACを含むアナログRF回路がSoCに全て集積される方向

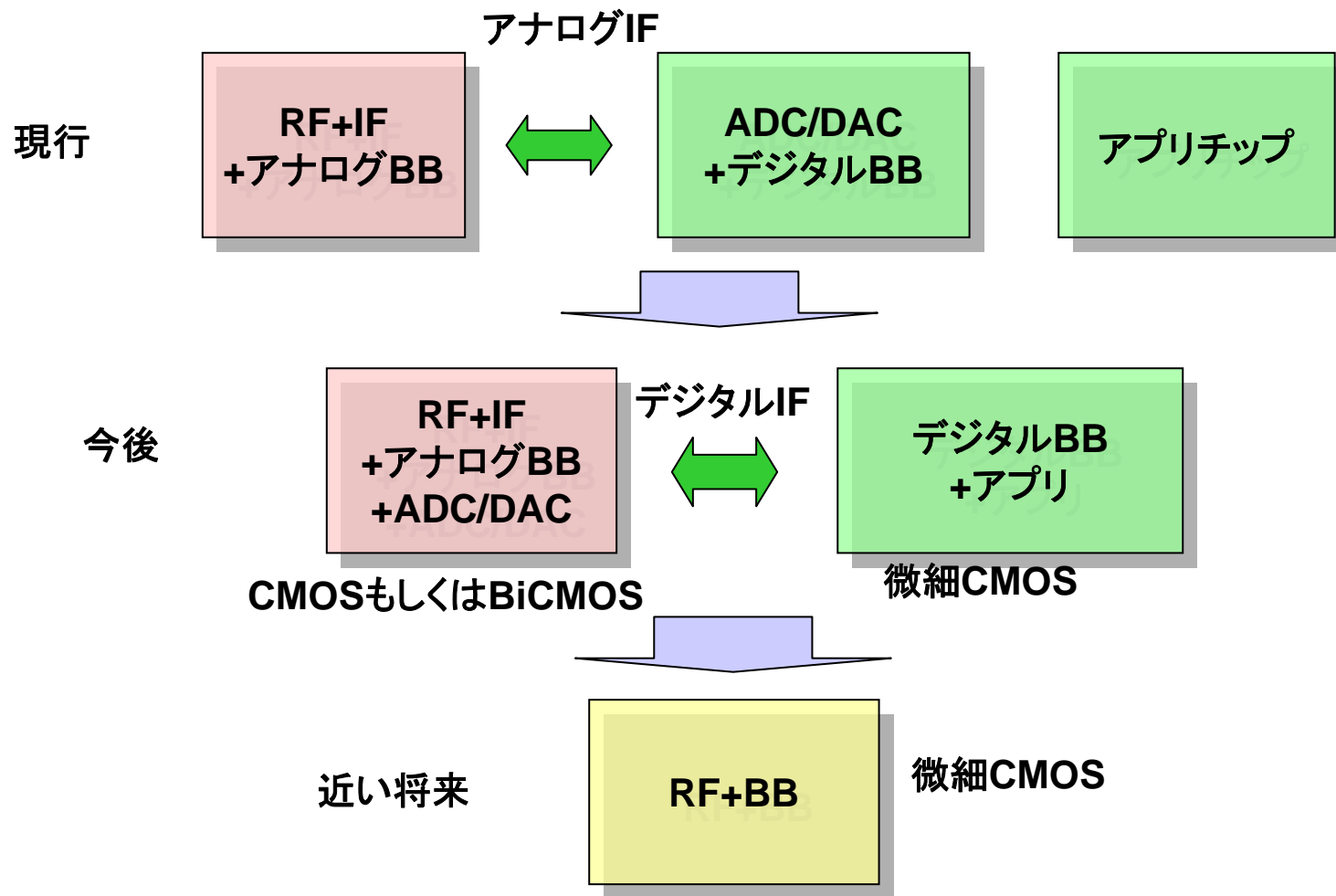
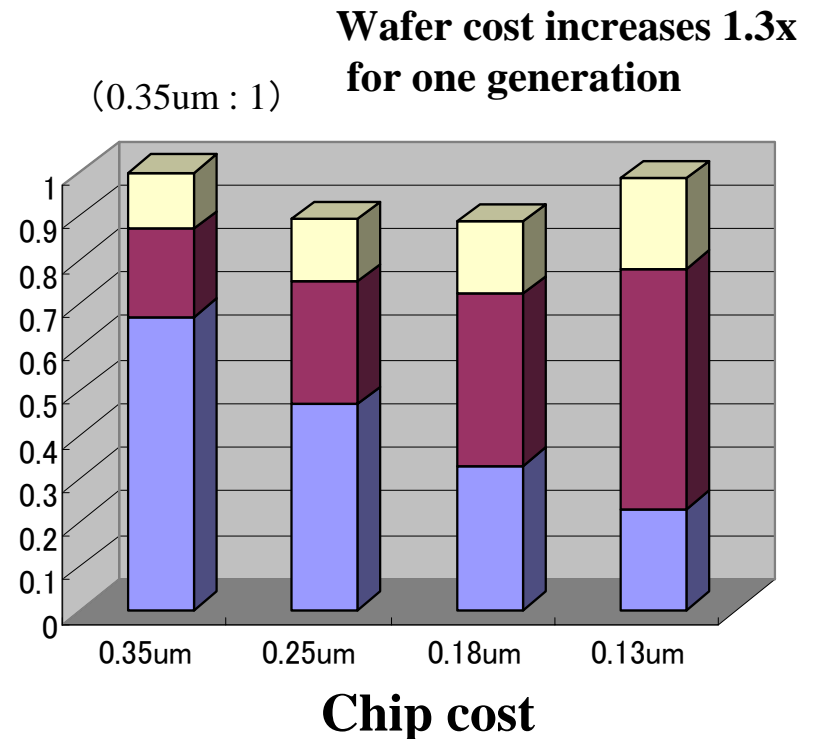 
# アナログ部のコストの増大


アナログ・RF回路は面積縮小が困難である。このため微細化が進むとアナログ回路はコストが増大する。したがって今後はできるだけアナログ・RF回路を抑えるアーキテクチャが必要となる。


 
# RF CMOSチップのSoC化

RF CMOSチップはアナログリッチからデジタルリッチのSoCになっていくだろう。

**Wireless LAN, 802.11 a/b/g**  
0.25um, 2.5V, 23mm<sup>2</sup>, 5GHz



5.4.7: Die micrograph.

M. Zargari (Atheros), et al., ISSCC 2004, pp.96

**Discrete-time Bluetooth**  
0.13um, 1.5V, 2.4GHz

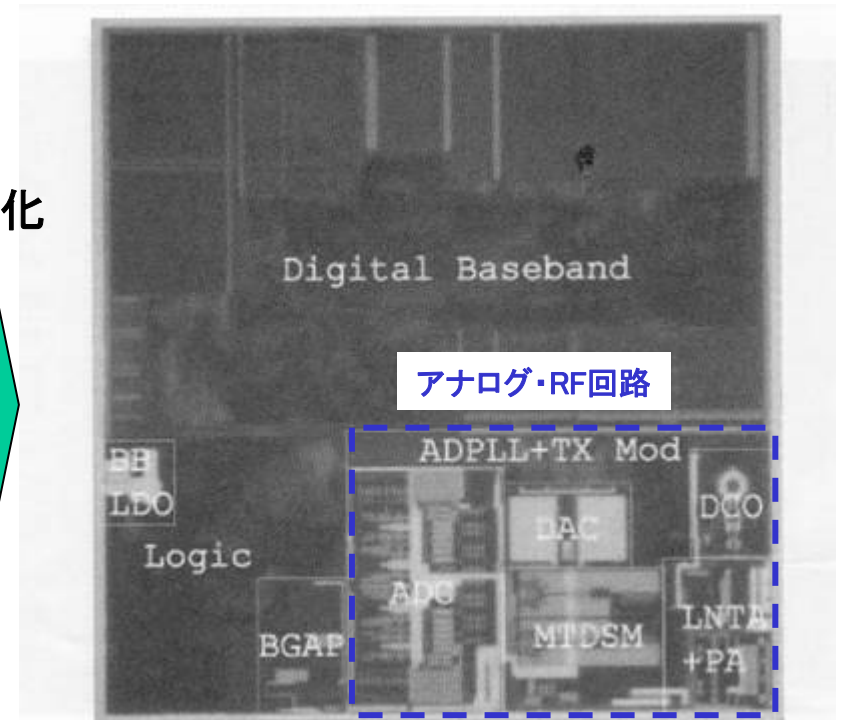



Figure 15.1.7: Die micrograph of the single-chip Bluetooth transceiver.

K. Muhammad (TI), et al., ISSCC2004, pp.268



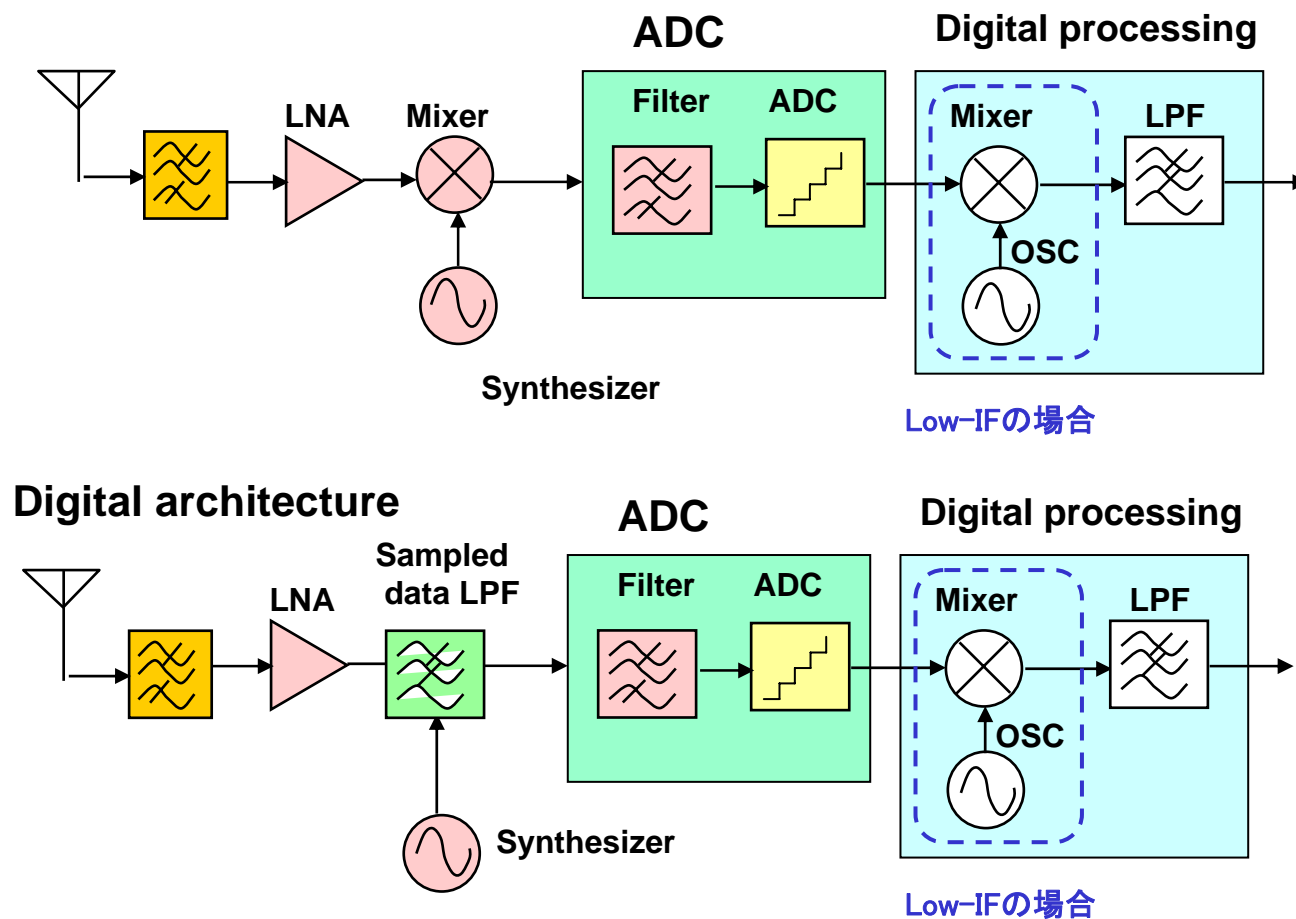
# 今後のアーキテクチャ

アナログ回路をできるだけデジタル回路に置き換える方向  
ADCの開発が鍵になる。


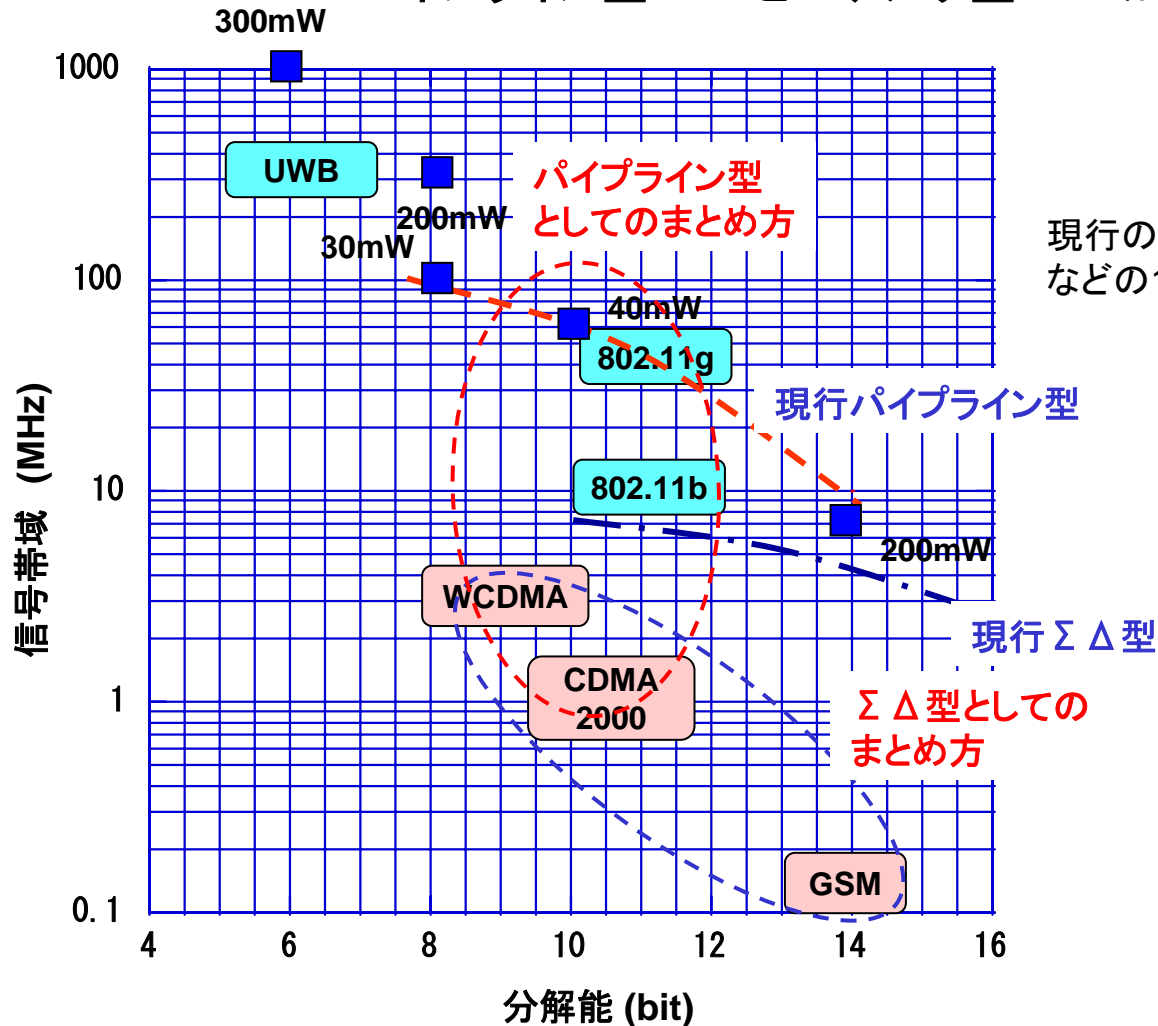
# ワイアレスシステム用ADC

ワイアレスシステムには高性能ADCが求められる  
パイプライン型ADCと $\Sigma$ デルタ型ADCが用いられる



現行のADCはほとんどが3V, 2.5V, 1.8Vなどの1V以上の電圧を用いている

# 第4世代携帯電話

---

第4世代携帯電話まだはっきりしていないが以下のような特徴になりそうである。

- 超高速データ伝送
  - 100Mbps: 移動環境 1Gbps: 屋内
- 空間並列のMIMOの利用
  - MIMOシステムにより超高速データ通信を可能にする
  - MIMOは4チャンネル、したがって1チャンネルあたり 250Mbps
- 変復調はOFDMを使用
- キャリア周波数は 携帯電話としては0.8GHzから2.5GHzであまり変わらない。W-LAN対応として5GHz対応になる。
- マルチスタンダードへの対応が必要
  - ソフトウェア無線技術の大幅導入
- 微細CMOS (60nm~45nm?)を用いる。大きな理由はOFDMとMIMOに必要な大規模デジタル演算が不可欠なため。

# 第4世代携帯電話に向けたアナログ回路技術

---


もっとはっきりしていないが以下のようなことを考える必要がある。

- 超高速データ伝送
  - ADCの高速化 10b, 400MHz程度は必要か？
  - ADCの低電力化: 携帯端末に搭載可能
  - Filterの広帯域化
- マルチスタンダードへの対応
  - ソフトウェア無線技術の大幅導入
    - ADCの性能可変性 (GSMなどの高ダイナミックレンジにも対応?)
    - シンセサイザ・PLL特性の可変性
- 微細CMOSでのアナログ回路のオンチップ化
  - 65nm以下のプロセスでの低電圧アナログ回路技術の確立
  - ノイズ・クロストークの抑制

# パイプライン型ADC


# 高速・高分解能ADCの電力と周波数

高速化・高ダイナミックレンジになるほど大きな消費電力を必要とする

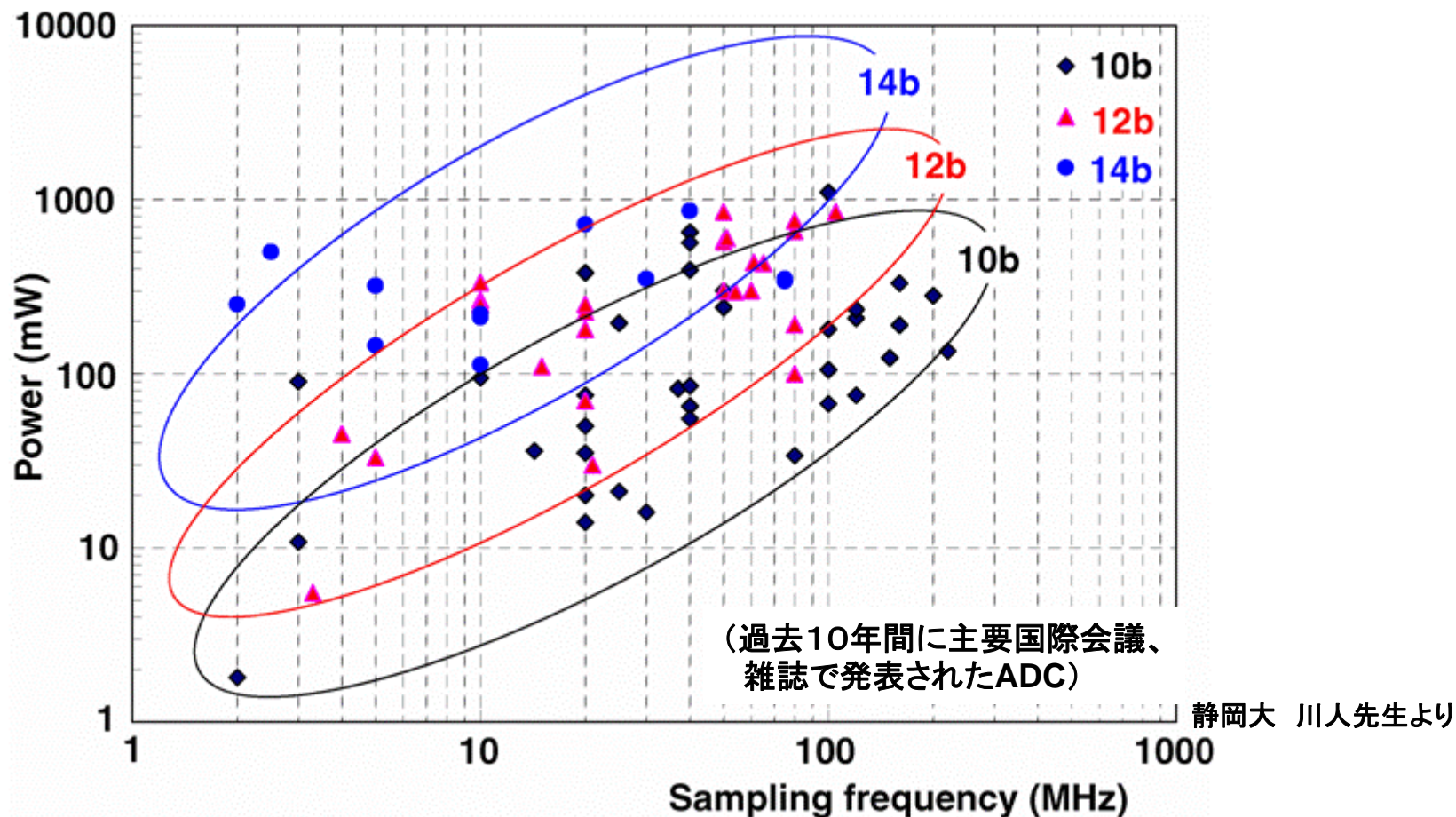

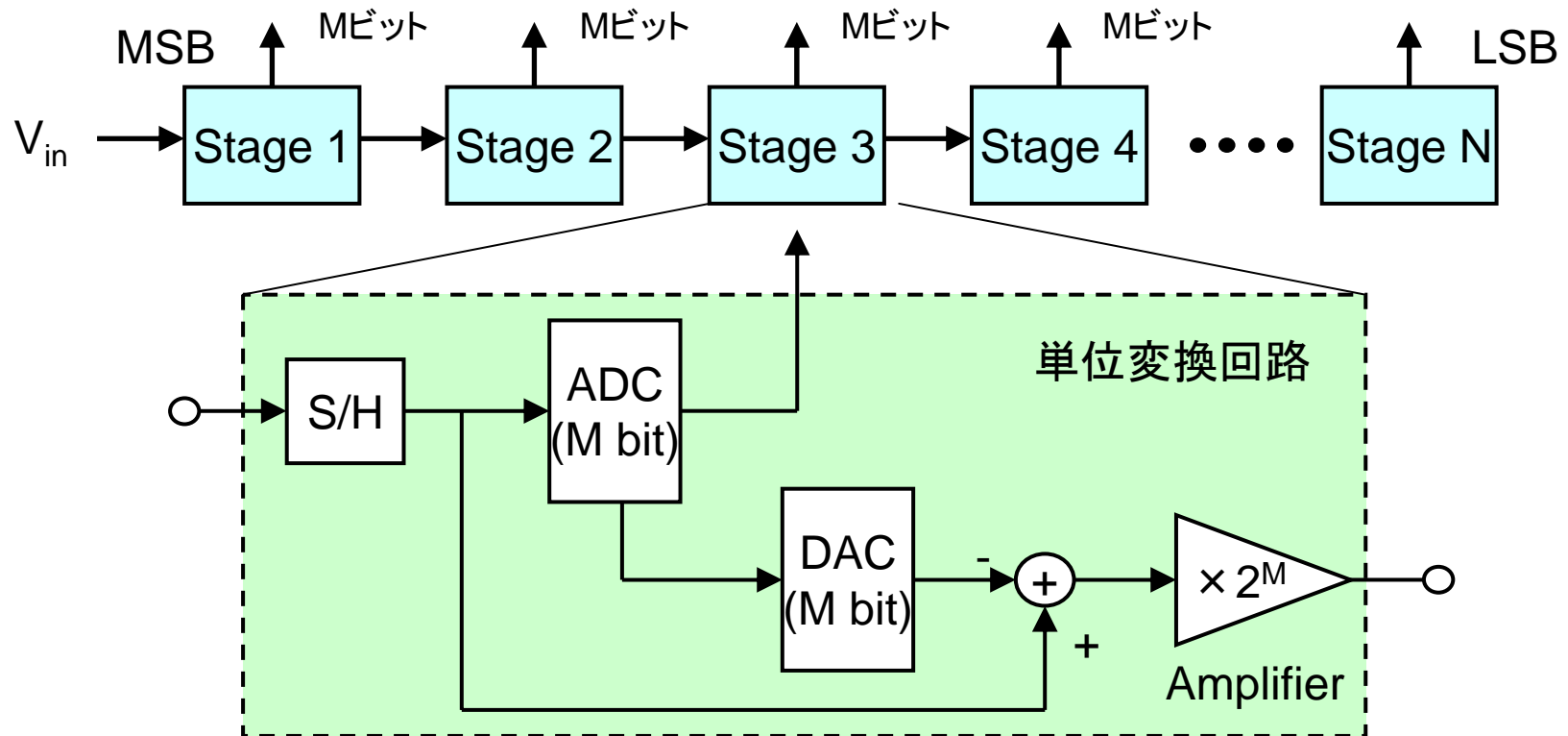
# パイプライン型ADC:構成

- ・単位変換回路を縦続接続
- ・各単位変換回路は入力信号を標本化し、参照電圧と比較を行いMビットの変換
- ・ADCの出力により、DACが出力する電圧が変化。入力信号とDACの出力する電圧の差分を $2^M$ 倍して後段に出力。




# パイプライン型ADC: 単位回路

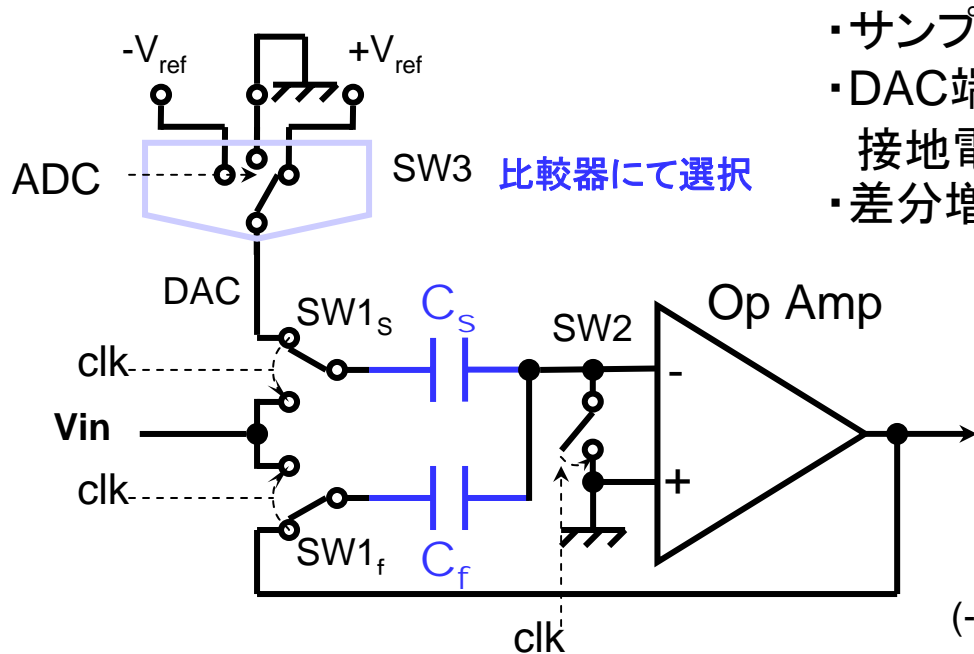


- ・サンプリングフェーズで $V_{in}$ をしきい値電圧と比較
- ・DAC端子は比較出力に応じた $\pm V_{ref}$ もしくは接地電位が印加される
- ・差分増幅フェーズで $V_{in} - DAC/2$ の2倍の出力
 
$$V_{out} = 2 \left( V_{in} - \left\{ +\frac{V_{ref}}{2}, 0, -\frac{V_{ref}}{2} \right\} \right)$$



Sampling Phase

 


Subtracting and amplifying phase




# パイプラインADC: 回路動作

信号を折れ返して転送することにより1ビットずつの変換を行う

 
 
# 比較器とOPアンプのオフセット電圧の影響


単純な折れ返し転送では比較器やOPアンプのオフセット電圧によりA/D変換電圧範囲を逸脱し、信号変化が変換値に反映されない状態になる。




# 1.5ビット冗長型パイプライン型ADC

比較器を2個設けて $\pm V_{ref}/4$ の電圧で折れ返すようにしたのが1.5ビット冗長構成である。この構成により比較器やOPアンプのオフセットが発生しても変換電圧範囲に留まり、変換値自体は連続しているため誤差のない変換が可能となった。

## 1.5ビット冗長構成

 

## 理想変換特性

 



比較器のオフセットで切り替わり点はずれる  
利得が正確な場合  
A点とB点は値としてつながる

比較器のオフセットは誤差補正可能

# 増幅器のオフセット電圧の影響

増幅器のオフセット電圧は変換には全く影響を与えない


2段目にオフセット電圧を発生させたときの変換の様子

  


# 容量ミスマッチがあるときの変換

容量ミスマッチがあるときの変換では各段の比較器の切り替え点で大きな誤差が発生する

初段の増幅器の入出力電圧特性

 





A/D変換器の入出力特性

 

# 1.5b 構成の変換: 正常変換



容量比精度が完全な場合

各段のアナログ信号は  
 $\pm 0.5 V_{ref}$ に集まってくる。

   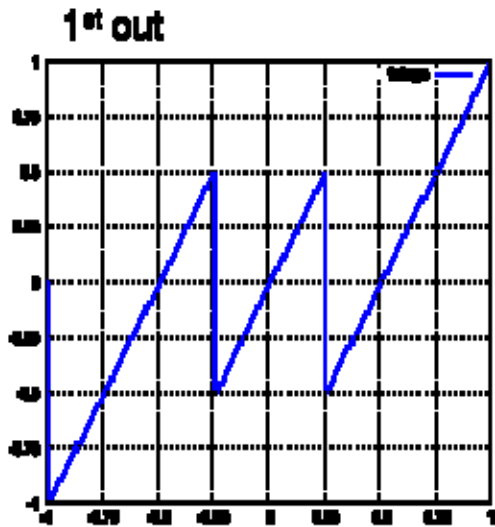

$C_f=1\text{pF}$   
 $C_s=1\text{pF}$



# 容量ミスマッチがあるときの変換

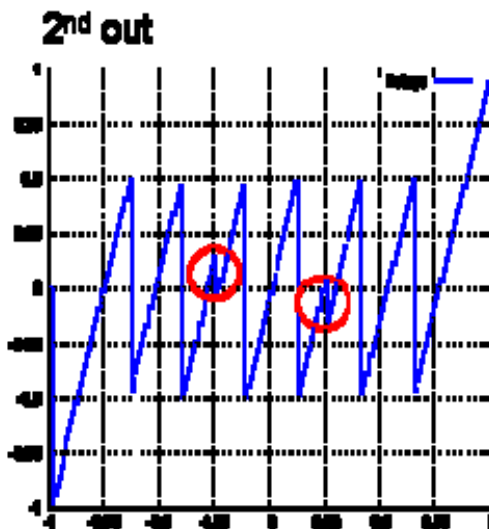 

容量比精度が不完全な場合





この場合は利得が2以上

比較器の切替わり部で段差発生

 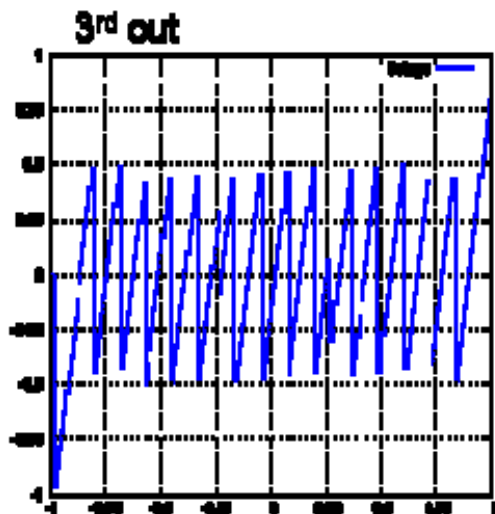

$C_f=0.9\text{pF}$   
 $C_s=1.0\text{pF}$

# 容量ミスマッチがあるときの変換

    

容量比精度が不完全な場合

この場合は利得が2以下

比較器の切替わり部で段差発生


$C_f=1.1\text{pF}$   
 $C_s=1\text{pF}$



# ミスマッチ精度要求

容量ミスマッチ精度は分解能程度が必要である。

$v_{in} = \pm V_{ref}$ , 0 の値は変化しない

 

$$\Delta v_{out} = \left( \frac{\Delta C_s}{C_s} - \frac{\Delta C_f}{C_f} \right) (v_{in} - v_{DAC}) \quad \text{より、}$$

$$\delta_1 = \frac{3}{4} \left( \frac{\Delta C}{C} \right) V_{ref} \quad (v_{DAC} = -V_{ref})$$

$$\delta_2 = \frac{1}{4} \left( \frac{\Delta C}{C} \right) V_{ref} \quad (v_{DAC} = 0)$$

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 = \left( \frac{\Delta C}{C} \right) V_{ref}$$

$$\frac{\Delta C}{C} \leq \frac{1}{2^{N-M+1}} \quad \frac{1}{4} \text{ LSB の誤差の場合}$$

$$\frac{\Delta C}{C} \leq \frac{1}{2^N}$$

(1.5b構成: 1/4LSB誤差)

# 容量ミスマッチ精度


容量ミスマッチからは分解能が2ビット上がる毎に必要な容量は1桁上昇する

モデル化した値

$$\frac{\Delta C}{C}(3\sigma) = \frac{6 \times 10^{-4}}{\sqrt{C(\text{pF})}}$$

$$C(\text{pF}) \geq 3.6 \times 10^{-7} 2^{2N}$$


10bit: 0.4pF  
12bit: 4pF  
14bit: 40pF

 


容量値と容量ミスマッチ
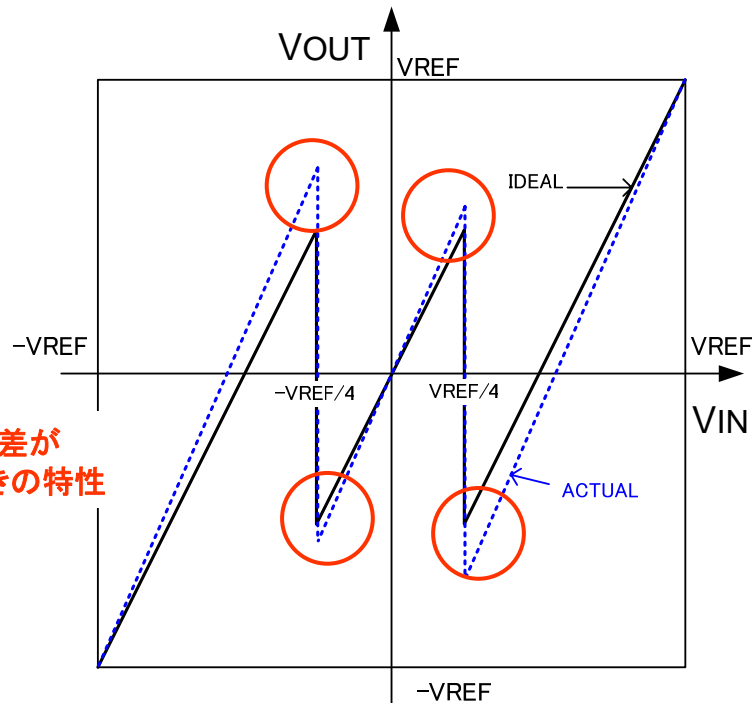
# 誤差補正

利得誤差があると変換誤差を生じるが、この誤差を計測して引くことにより補正可能である。したがって、容量ミスマッチはあまり考慮しなくてもよくなった。








1.5Bステージの変換特性

 

ADC入出力特性
     
# 精度を決めるもの：ノイズ

最終的にADCの精度を決めるものはノイズである。  
トランジスタ・抵抗などいくつかのノイズ源があるが、最終的には容量で決定される。



$$\overline{V_{nC}^2} = 4kTR \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + (\omega/CR)^2} df$$

$$= \frac{kT}{C}$$

静岡大 川人先生より

# ノイズの計算

信号電力とノイズ電力の比がSNRである。高分解能になるほど高いSNRが求められる。ノイズ電力は容量で決定され、信号電力は信号振幅で決定される。

a) kT/Cノイズ

b) 入力換算熱雑音

全ノイズ

$$v_{c\_tot}^2 = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2^n} \frac{kT}{C} \approx \frac{2kT}{C} \quad v_{ther}^2 \approx 1.7 \frac{kT}{C} \quad v_{c\_tot}^2 + v_{ther}^2 \approx 3.7 \frac{kT}{C}$$

このノイズ電力が量子化ノイズ電力の半分であることが必要を基準とすると、

$$v_q^2 = \frac{1}{3} \left( \frac{q}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} \left( \frac{2V_{ref}}{2^{N+1}} \right)^2 = \frac{V_{ref}^2}{3 \cdot 2^{2N}}$$


$$v_{c\_tot}^2 + v_{ther}^2 \approx 3.7 \frac{kT}{C} \quad (T=400K) \quad \text{より、}$$

$$C(pF) \geq 1.23 \times 10^{-7} \left( \frac{2^N}{V_{ref}} \right)^2$$

の条件が得られる。
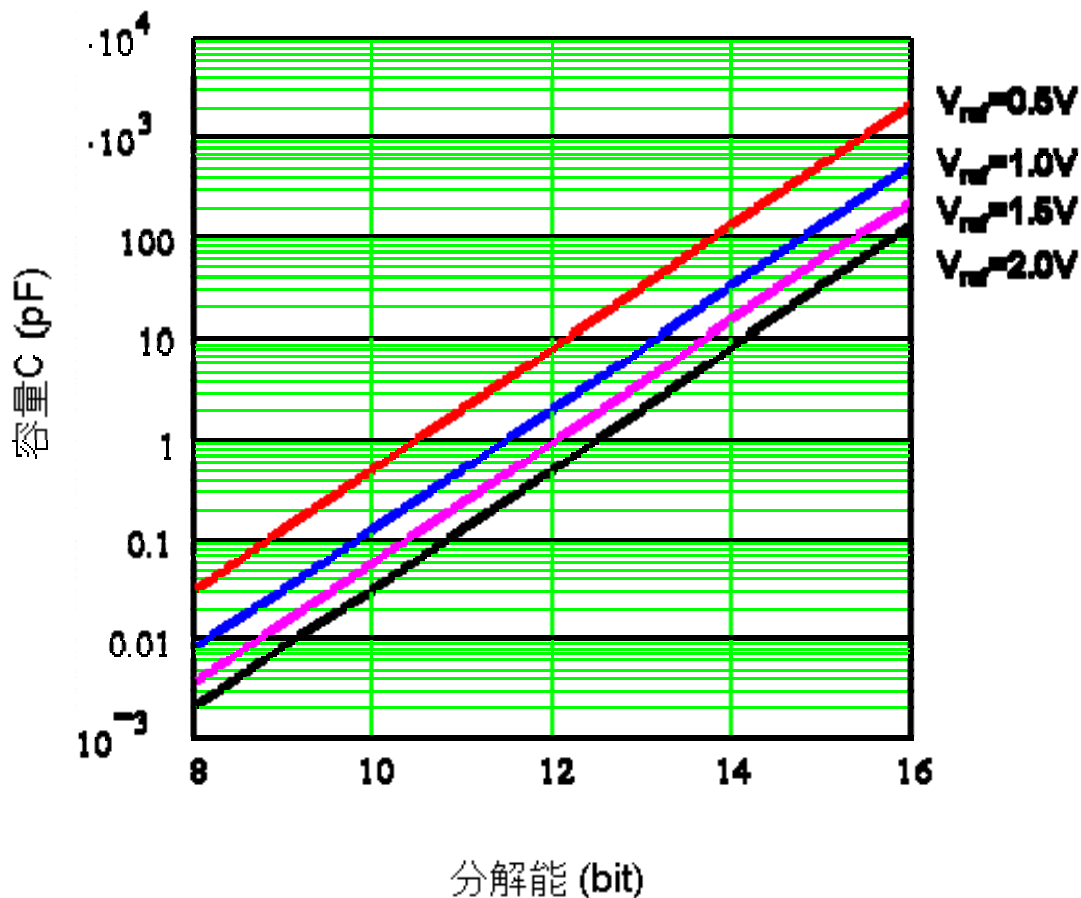
# 分解能と信号振幅および容量

kT/Cノイズからは分解能が2ビット上がる毎に必要な容量は1桁上昇する  
また、信号振幅が減少すると必要容量は減少率の2乗に比例して増加する。



分解能 (bit)  
分解能と必要容量

$V_{ref} = 1.0V$ とすると、

10bit: 0.1pF

12bit: 2pF

14bit: 30pF

$V_{ref} = 2.0V$ とすると、

10bit: 0.025pF

12bit: 0.5pF

14bit: 8pF


参照電圧の2乗に反比例

$$C(\text{pF}) \geq 1.23 \times 10^{-7} \left( \frac{2^N}{V_{ref}} \right)^2$$

$V_{ref}$ : 片側振幅
 
# オペアンプの利得とGBW

必要なDCゲインは分解能から算出され、NビットADCのSNRに8dB加えたものである。  
 必要なGBWは変換周波数に分解能を掛けたものである。




$$v_{out} = 2 \left( v_{in} - \frac{v_{DAC}}{2} \right) \frac{1}{1 + \frac{1}{G} \left( 2 + \frac{C_p}{C_f} \right)} \quad \beta \equiv \frac{1}{\left( 2 + \frac{C_p}{C_f} \right)}$$

$$G_{error} \approx -\frac{1}{G} \left( 2 + \frac{C_p}{C_f} \right) \approx -\frac{1}{G\beta} \quad \frac{1}{G} \leq \frac{\beta}{2^{N-M+1}}$$

$$G(dB) > 6N + 10$$

(NビットADCのSNRは  
SNR=6N+2 (dB))

 

$$E_{error} = \frac{1}{1 + G(s)\beta} = \frac{1}{1 + \frac{G_0\beta}{1 + \frac{s}{\omega_{p1}}}}$$

$$E_{error} = \exp(-G_0\omega_{p1}\beta t) = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right), \quad \tau = \frac{1}{\omega_{BW}\beta}$$


$$\exp\left(-\frac{t_{ss}}{\tau}\right) < \frac{1}{2^{N-M+1}}$$

$$GBW > N \cdot f_c$$

# オペアンプのGBW

OPアンプのGBWは変換周波数のおよそ10倍から15倍程度必要



→1GHzの変換には10GHz以上のGBWが必要

 

$t_{ss}$  は変換の半周期の2/3  
 $\beta = 1/3$ としたとき



# OPアンプの動作電流計算

  

OPアンプの実効負荷容量

$$C_{eff} \approx 2(0.5C) + \frac{2}{3}C + 0.3C \approx 2C$$

$$GBW \approx \frac{g_m}{2\pi C_{eff}} \approx \frac{g_m}{4\pi C} \approx \frac{I_s}{4\pi C V_{eff}} \approx \frac{I_s}{2.5C} \quad C \geq 1.23 \times 10^{-19} \left( \frac{2^N}{V_{ref}} \right)^2$$

GBW=Nf<sub>c</sub>を用いると  
N:分解能  
f<sub>c</sub>:変換周波数

$$I_s \approx 2.5C \cdot N \cdot f_c$$


$$\therefore I_s \geq 3.1 \times 10^{-19} \times \frac{N \cdot 2^{2N}}{V_{ref}^2} \cdot f_c$$

# オペアンプの動作電流


分解能が2ビット上がるにつれて約20倍消費電流が増加する。  
変換周波数が1桁上がると消費電流も1桁上がる。

信号振幅を2倍に上げると消費電流は1/4になる

$V_{ref}=1.0V$ の場合

 

$V_{ref}=2.0V$ の場合

 


# ゲインステージの最適化

各段、2倍ずつ増幅しているなので、後段ほど精度要求は緩くなる。  
したがって、容量値、動作電流をゲインステージに添って1/2程度で減少させることができる。

Pipe Stage and required spec



Stage	C [pF]	Islew [mA]	DC gain [dB]	GBW [MHz]
1st	3.2	1.6	75.8	416
2nd	1.6	0.76	69.7	378
3rd	0.8	0.39	63.7	340
4th	0.4	0.16	57.7	303
5th	0.103	0.093	51.6	265

Pipe Stage and Required spec


 

 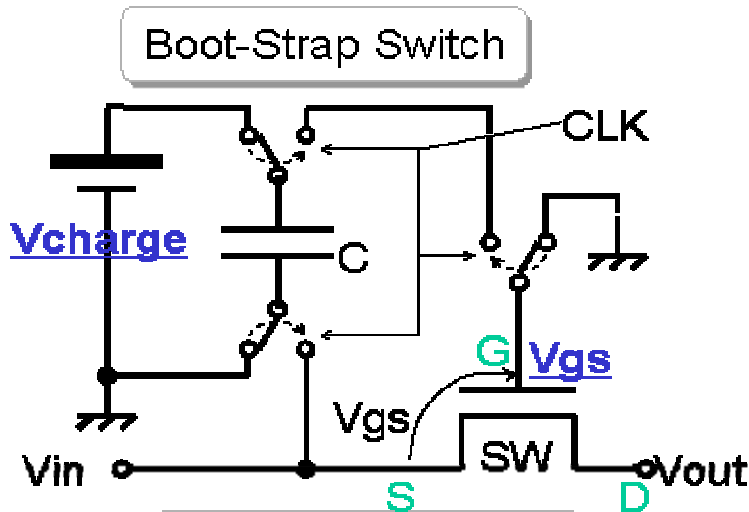
# ブートストラップ回路

オン抵抗の入力電圧依存性は歪を発生させる。これを抑制するためにゲート・ソース間に一定電圧を与えるブートストラップ回路が用いられている。



Switch and freq. characteristics.

  


Vin : 15.6M

Small distortion

# $\Sigma \Delta$ 型 ADC


# $\Sigma \Delta$ 型変調器のシステム解析

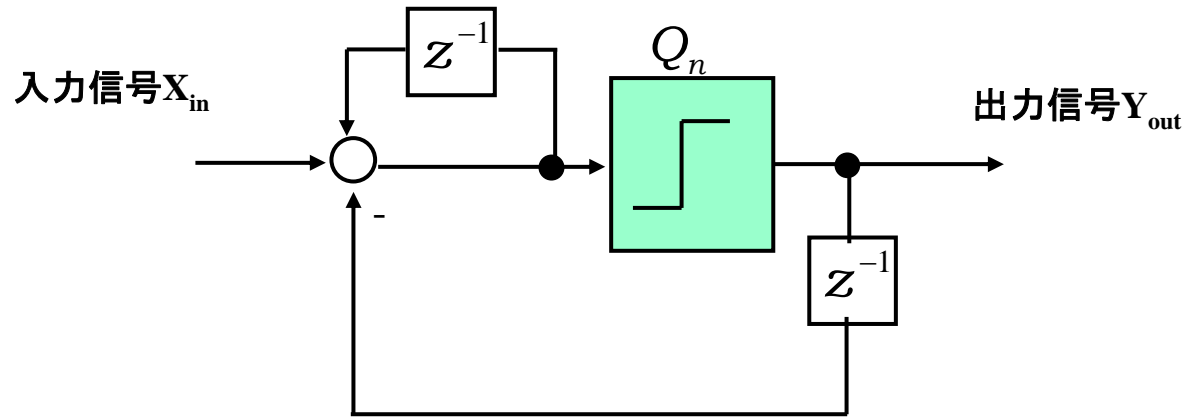

$$Y_{out} = Q_n + \frac{1}{1 - z^{-1}} (X_{in} - z^{-1} Y_{out})$$
$$\therefore Y_{out} = X_{in} + (1 - z^{-1}) Q_n$$

ADC, DACが可能で、量子化ノイズは微分されている。

# $\Sigma \Delta$ 変調器の汎用的システム表現

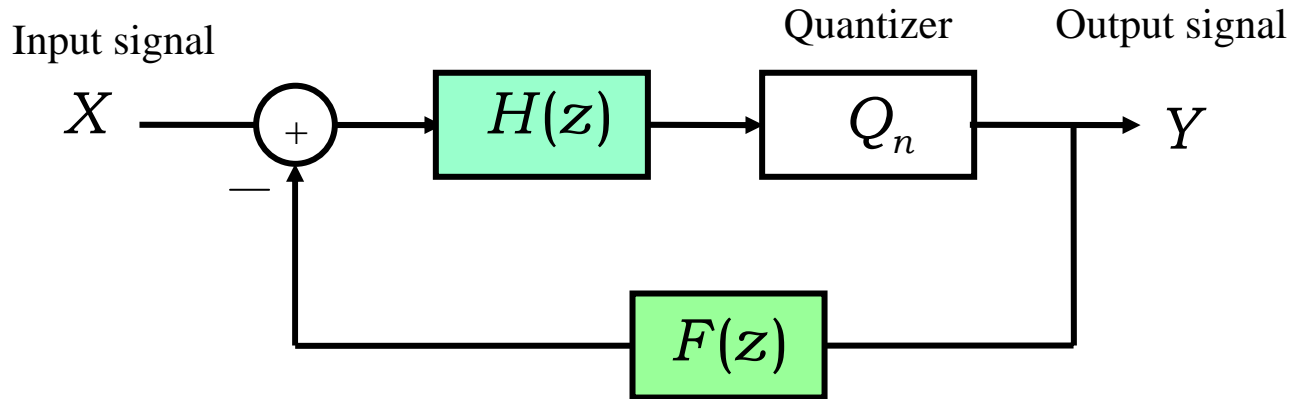

$$Y = \frac{H(z)}{1 + H(z)F(z)} X + \frac{1}{1 + H(z)F(z)} Q_n$$

$$\frac{H(z)}{1 + H(z)F(z)}$$

**STF: Signal Transfer Function**

信号帯域に対してフラットな特性

$$\frac{1}{1 + H(z)F(z)}$$

**NTF: Noise Transfer Function**

ノイズに対してシェーピングする

# 量子化ノイズの周波数特性

$$Y_{out} = X_{in} + (1 - z^{-1})Q_n$$

ノイズの伝達関数  $H(z) \equiv (1 - z^{-1})$      $z = e^{j\frac{2\pi f}{f_c}}$  で置き換える


$$H(f) = \left(1 - \cos\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)\right) + j \sin\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)$$

$$\begin{aligned} \therefore |H(f)| &= \sqrt{\left(1 - \cos\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)\right)^2 + \sin^2\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)} \\ &= \sqrt{2\left(1 - \cos\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)\right)} = 2\left|\sin\left(\pi \frac{f}{f_c}\right)\right| \end{aligned}$$

$$\because 1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$$



# ノイズ電力

 


ノイズのパワースペクトラム密度を求める

$$\gamma(f) = \gamma_0 H(f)^2 = 4\gamma_0 \sin^2\left(\pi \frac{f}{f_c}\right) = 2\gamma_0 \left(1 - \cos\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)\right)$$

ノイズは $f_c/2$ まで分布しているので

$$\gamma_0 \frac{f_c}{2} = \frac{\Delta^2}{12} \therefore \gamma_0 = \frac{\Delta^2}{6f_c}$$

帯域 $f_i$ までのノイズ電力は、

 


$$N_{q-eff} = \gamma_0 \int_0^{f_i} \gamma(f) df = \frac{2\Delta^2}{6f_c} \int_0^{f_i} \left(1 - \cos\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)\right) df$$

$$= \frac{\Delta^2}{3f_c} \left[ f - \frac{f_c}{2\pi} \sin\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right) \right]_0^{f_i} = \frac{\Delta^2}{3f_c} \left( f_i - \frac{f_c}{2\pi} \sin\left(2\pi \frac{f_i}{f_c}\right) \right)$$

ここで  $\sin\left(2\pi \frac{f_i}{f_c}\right) \approx 2\pi \frac{f_i}{f_c} - \frac{1}{3!} \left(2\pi \frac{f_i}{f_c}\right)^3$  で近似すると、

$$= \frac{\Delta^2}{3f_c} \cdot \frac{f_c}{2\pi} \frac{1}{6} \cdot \pi^3 \cdot \frac{1}{M^3} = \frac{\pi^2}{36} \Delta^2 \frac{1}{M^3}$$

# 2次のΣΔ変調器

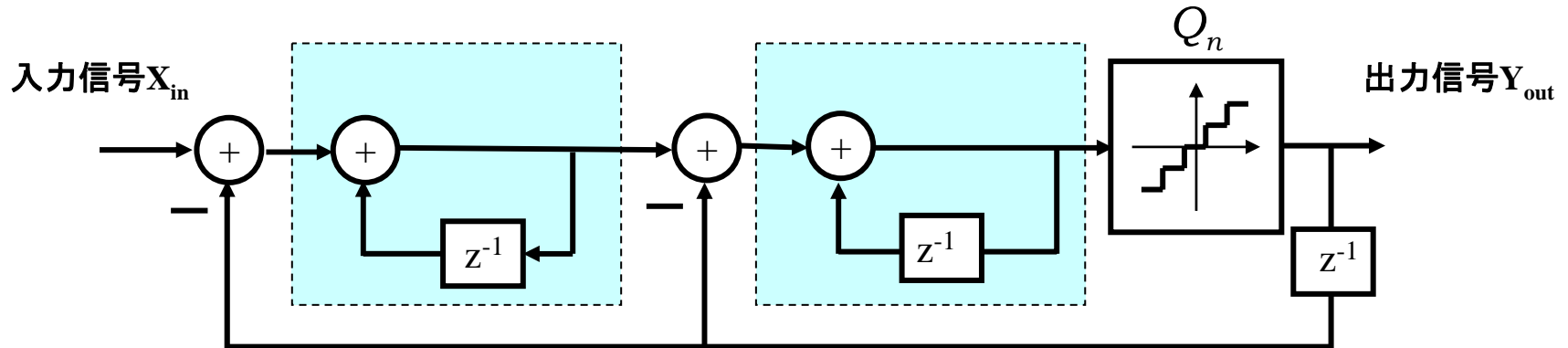

$$Y_{out} = Q_n + \frac{1}{1 - z^{-1}} \left\{ \frac{(X_{in} - z^{-1}Y_{out})}{1 - z^{-1}} - z^{-1}Y_{out} \right\}$$


$$Y_{out} \left\{ (1 - z^{-1})^2 + z^{-1}(1 - z^{-1}) + z^{-1} \right\} = X_{in} + (1 - z^{-1})^2 Q_n$$

$$\therefore Y_{out} = X_{in} + (1 - z^{-1})^2 Q_n$$

# 高次の効果

## 1次 $\Sigma \Delta$ 変調

ノイズのパワースペクトラム密度

 

$$\gamma(f) = \gamma_0 H(f)^2 = 4\gamma_0 \sin^2\left(\pi \frac{f}{f_c}\right) = 2\gamma_0 \left(1 - \cos\left(2\pi \frac{f}{f_c}\right)\right)$$

$$N_{q(1st\ order)} = \frac{\Delta^2 \pi^2}{36} \left(\frac{1}{M}\right)^3$$

## 2次 $\Sigma \Delta$ 変調

$$\gamma(f) = \gamma_0 H(f)^2 = 16\gamma_0 \sin^4\left(\pi \frac{f}{f_c}\right)$$

$$N_{q(2nd\ order)} = \frac{\Delta^2 \pi^4}{60} \left(\frac{1}{M}\right)^5$$

# Signal to Noise Ratio

---

Signal power  $S$

$$S = \frac{\{(2^N - 1) \cdot \Delta\}^2}{8}$$

Noise power  $N_q$

$$N_{q(1st\ order)} = \frac{\Delta^2 \pi^2}{36} \left(\frac{1}{M}\right)^3$$

$$SNR_{(dB)1st\ order} = 10 \log \left\{ \left(\frac{9}{2\pi^2}\right) (2^N - 1)^2 \cdot M^3 \right\}$$

$$N_{q(2nd\ order)} = \frac{\Delta^2 \pi^4}{60} \left(\frac{1}{M}\right)^5$$

$$SNR_{(dB)1st\ order} = 10 \log \left\{ \left(\frac{15}{2\pi^4}\right) (2^N - 1)^2 \cdot M^5 \right\}$$


$$N_{q(3rd\ order)} = \frac{\Delta^2 \pi^6}{84} \left(\frac{1}{M}\right)^7$$

$$SNR_{(dB)3rd\ order} = 10 \log \left\{ \left(\frac{21}{2\pi^6}\right) (2^N - 1)^2 \cdot M^7 \right\}$$

# SNR: 次数とオーバーサンプリング比

システムの次数を上げればSNRは上がるが、システムが不安定になるので、このような高いSNRは実際は困難である。


1ビット量子化の場合      理論上の限界値

 


# 極の位置とシステムの安定

ポールが単位円の内側にあれば安定

高次のシステムでは安定性が取りにくい

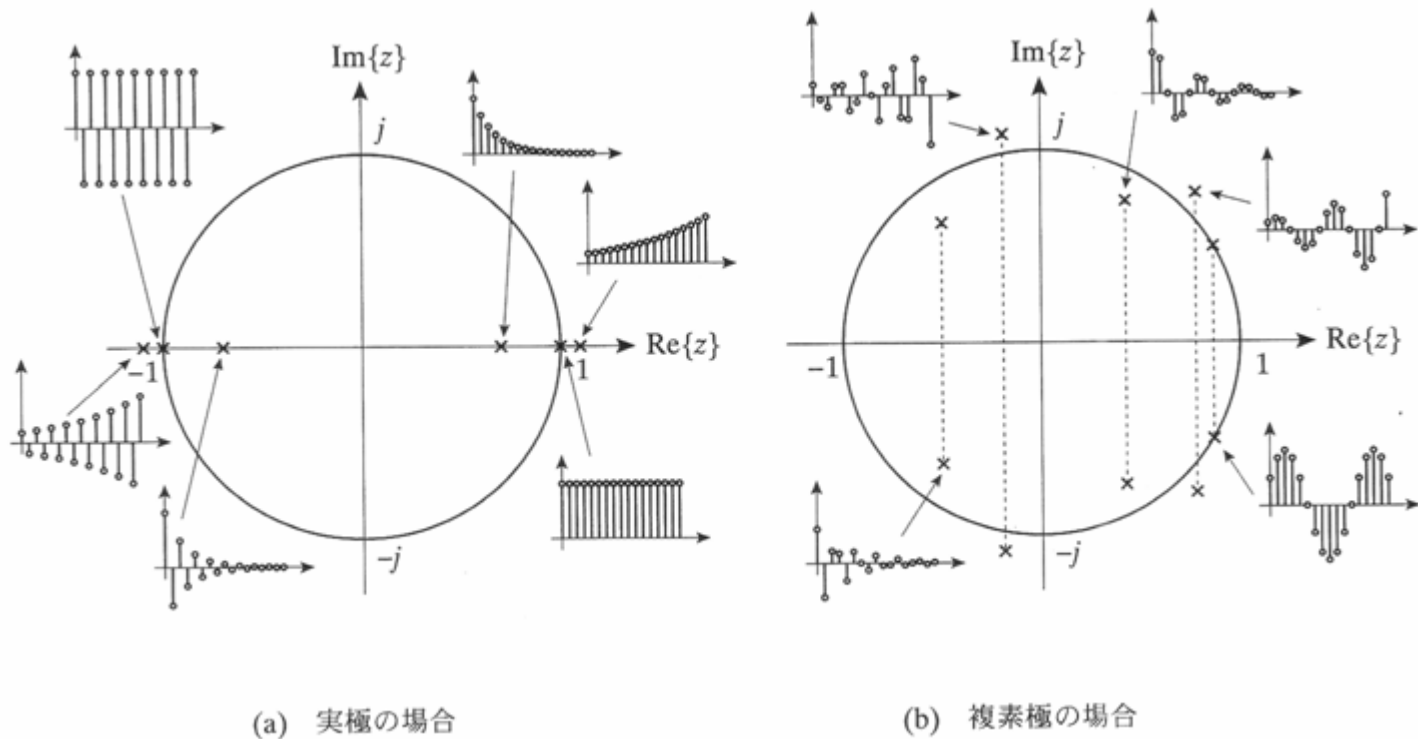

# 4次 $\Sigma \Delta$ 変調器

 


$$NTF : \frac{(1 - z^{-1})^4}{(1 - z^{-1})^4 + a_4(1 - z^{-1})^3 z^{-1} + a_3(1 - z^{-1})^2 z^{-2} + a_2(1 - z^{-1})^1 z^{-3} + a_1 z^{-4}}$$

高次の場合は不安定になるので、係数を調整して安定になるように根の位置を調整する。
 
# 安定条件でのSNR

系を安定にすると低オーバーサンプリング比においてSNRが著しく劣化する  
これでは低いオーバーサンプリング比では2次程度にした方が高いSNRが得られる。





阪大 谷口教授より



# ポールとゼロおよび周波数特性

系が安定なためにはポールが単位円の内側になければならない

  



阪大 谷口教授より

# ゼロ点の分散

ゼロ点を分散させて信号通過帯域内において深い減衰特性を作る

ポールは安定性確保のため余りいじれない

ゼロ点を  $|z| = 1$  上で分散させる

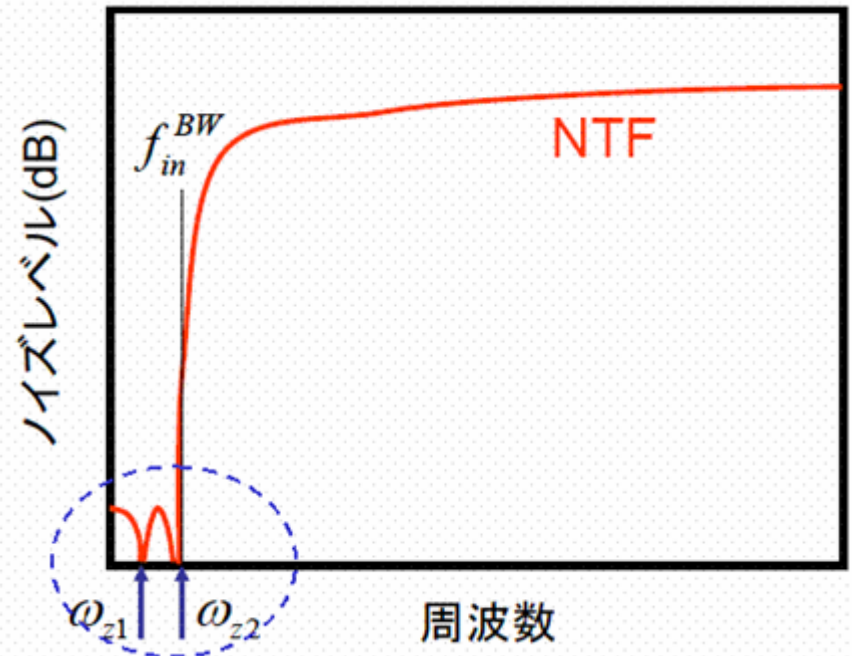 


信号通過域において深い減衰特性が得られる

阪大 谷口教授より

# ローカル共振回路

ゼロ点を分散させるために積分器に帰還をかける。

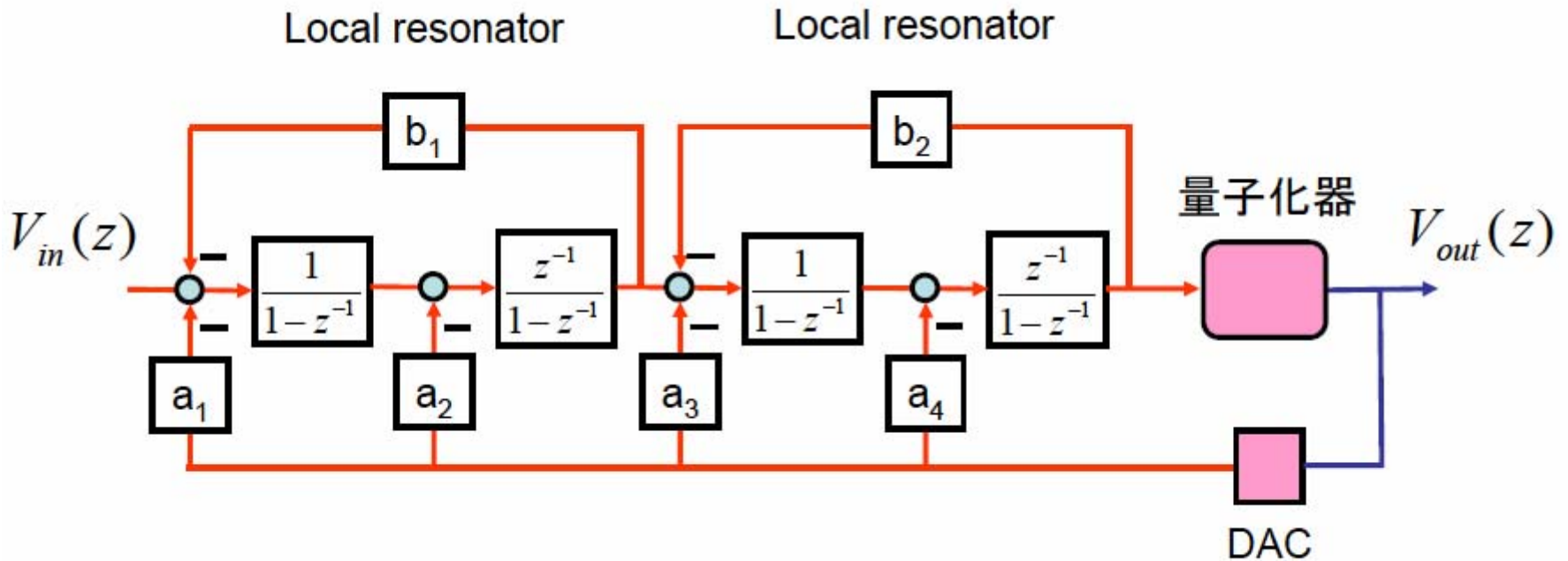


$$NTF : \frac{1}{1 + H(z)F(z)}$$

$H(z)$ の極はNTFのゼロになる

# ゼロ点分散の効果

SNR=80dBにはM=32以上が必要

 

阪大 谷口教授より






# 広帯域・高精度 $\Sigma \Delta$ ADC

$\Sigma \Delta$  変調を用いた最も広帯域なADC

10MHz帯域で80dBを達成している。

 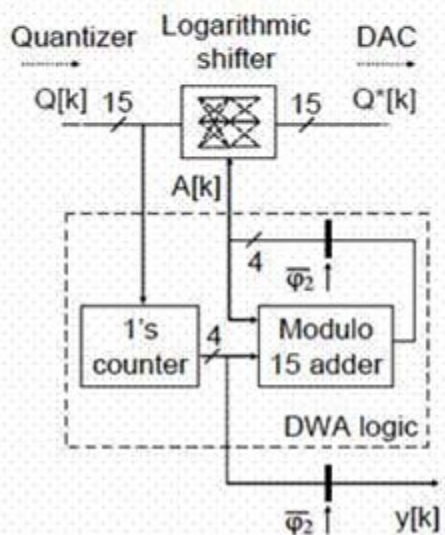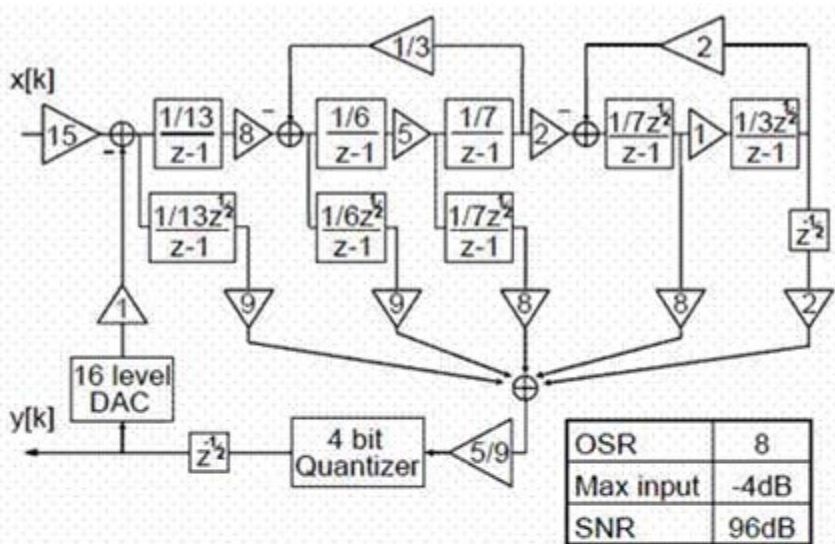Sigma delta method with multi-bit quantizer and dynamic element matching technique realized 25MS/s, 80dB ADC.




P. Balmelli, et al., ISSCC 2004

Conversion Rate	25MS/s
Sampling frequency	200MHz
Oversampling ratio	8
Dynamic range*	84dB (82dB)
Peak SNR*	82dB (80dB)
Peak SNDR*	72dB (70dB)
Input range	1.6V <sub>pp</sub> (differential)
Power Consumption	200mW
Voltage Supply	1.8V
Process	0.18 $\mu$ m 1P6M CMOS
Core area	0.95mm <sup>2</sup>
*Signal frequency at 2.5MHz and noise bandwidth based on main and optional (in brackets) symmetric spectral plans of VDSL.	

# 研究室で検討中の $\Sigma \Delta$ 型ADC

90nmを用いて500MHzで動作させることで帯域10MHzで80dBのSNR



微細化による高速化を高精度化に転換する

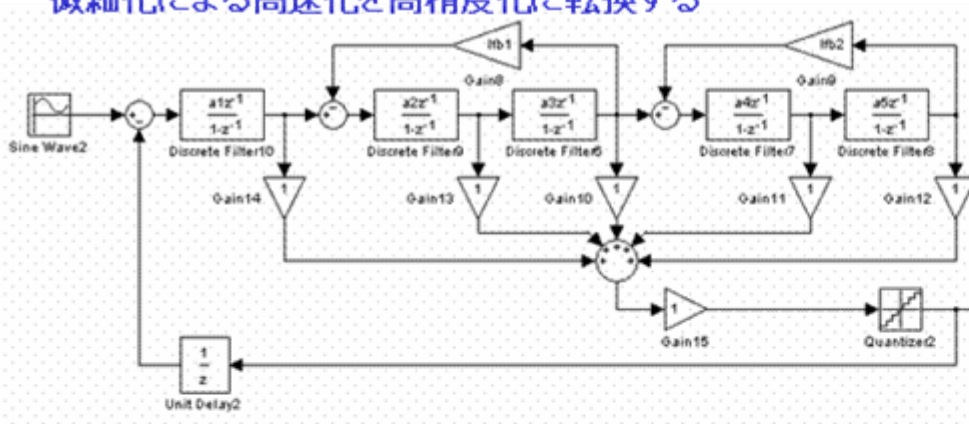

5次の  $\Sigma \Delta$  型ADC


動作周波数/信号帯域を64倍  
に取れば80dB以上のSNR  
が得られる

$\Sigma \Delta$  変調はノイズを高域に拡散できる

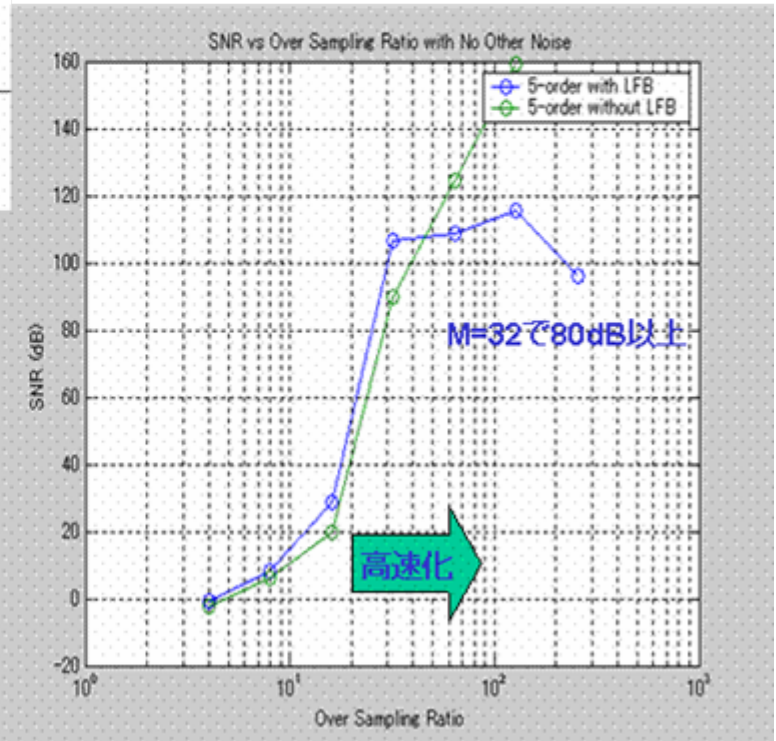 
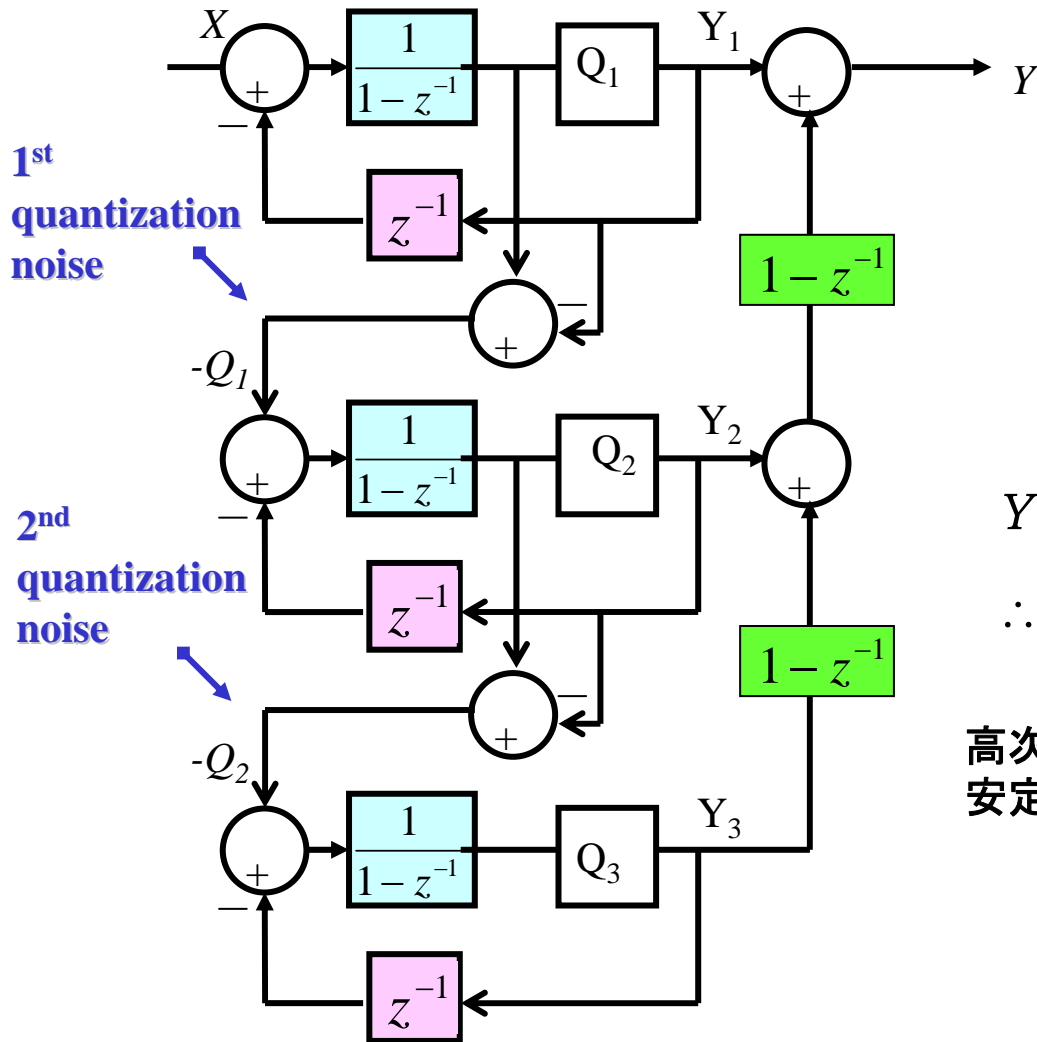
# MASH (Multi-stage noise-shaping)

1次の $\Sigma \Delta$ 変調器をカスケードに接続することで高次のノイズシェーピングを実現



$$Y_1 = X + (1 - Z^{-1})Q_1$$

$$Y_2 = -Q_1 + (1 - Z^{-1})Q_2$$

$$Y_3 = -Q_2 + (1 - Z^{-1})Q_3$$


$$Y = Y_1 + (1 - Z^{-1})Y_2 + (1 - Z^{-1})^2 Y_3$$

$$\therefore Y = X + (1 - Z^{-1})^3 Q_3$$

高次のフィードバックを用いないので極めて安定である

# 素子ばらつきの効果

MASHは素子ばらつきに弱いため、初段に高次の変調器を配置することが多い。

 

1段目の残留  
量子化雑音

残留量子化雑音が支配的

積分器の特性が以下のようにばらついた時

$$1\text{段目: } \frac{1 - \Delta_1}{1 - z^{-1}}, \quad 2\text{段目: } \frac{1 - \Delta_2}{1 - z^{-1}}, \quad k\text{段目: } \frac{1 - \Delta_k}{1 - z^{-1}}$$

$$Y \cong (1 - \Delta_1)X + (\Delta_2 + \Delta_1 z^{-1})Q_1 \dots \\ + (\Delta_k + \Delta_{k-1})(1 - z^{-1})^{k-2} Q_{k-1} + (1 - z^{-1})^k Q_k$$

松谷康之 松澤昭 「CMOSアナログ設計技術」トリケプス




# 2-2 cascaded $\Sigma \Delta$ 型ADC

2-2 cascaded  $\Sigma \Delta$  型ADCも良く用いられる。

2次のフィードバックなので安定で、オーバーサンプリング率が低いところでは高いSNRが得られる。

ただし、初段の誤差に対してはノイズシェーピング効果が薄いため  
80dB以上のダイナミックレンジは確保しにくい。

通常、1bitが用いられる  
多ビットだと誤差を生じるため

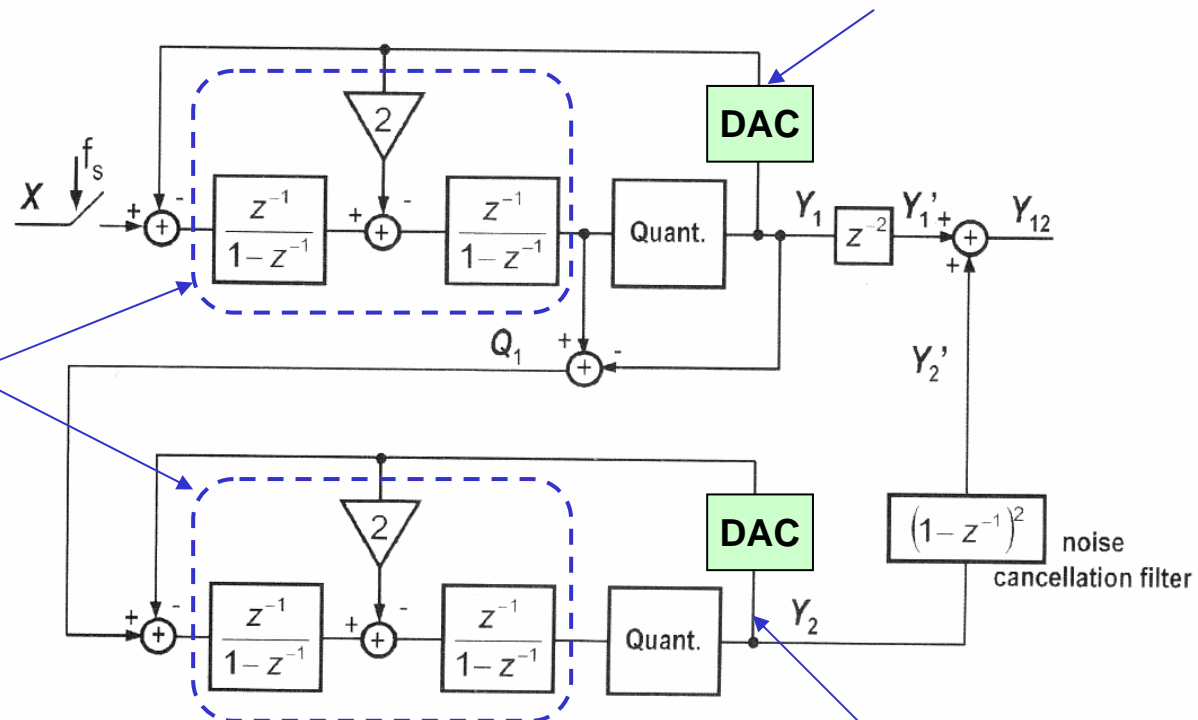

通常、2次が用いられる  
3次以上だと位相が回転し  
不安定になるため

通常、3bit程度が用いられる  
誤差を生じても影響が少ないため

# 必要な容量値

KT/Cノイズは殆ど初段で決まり、オーバーサンプル比だけ減少する。  
GSMのようにDR=80dBも必要とする場合はオーバーサンプリング比率が高くともかなりの大きさの容量を必要とする。

各段のノイズ電力とその寄与

$$P_{N,tot} = PN_1 \frac{1}{M} + PN_2 \frac{\pi^2}{3A_2^2 M^3} + PN_3 \frac{\pi^4}{5A_3^2 M^5} + PN_4 \frac{\pi^6}{7A_4^2 M^7}$$

A: 入力端からそのステージまでの利得

Noise Budget and Capacitor Sizing of Integrators

Noise Budget Capacitor Sizing	Integrator I	Integrator II	Integrator III	Integrator IV
GSM (15bits, 95dB)	50uVrms	177uVrms	1mVrms	3mVrms
Capacitor Sizes	3.2pF	0.5pF	0.024pF	0.002pF
DECT (12bits, 75dB)	100uVrms	177uVrms	400uVrms	1mVrms
Capacitor Sizes	0.8pF	0.5pF	0.15pF	0.016pF
WCDMA (7bits, 48dB)	560uVrms	560uVrms	560uVrms	560uVrms
Capacitor Sizes	0.025pF	0.05pF	0.076pF	0.05pF

# 開発例

0.35um CMOS, Pd=16.8mW, 3V supply  
SNR=81dB, SNDR=80dB for DCS1800 (GSM)

 


Figure 6.18. DCS1800 Mode Output Spectrum:  $f_{in} = 25\text{KHz}$ ,  $f_s = 12.8\text{MHz}$ , Input Amplitude 1Vpp


 
 


Figure 6.19. DCS1800 Mode SNR versus Input Amplitude:  $f_{in} = 25\text{KHz}$ ,  $f_s = 12.8\text{MHz}$
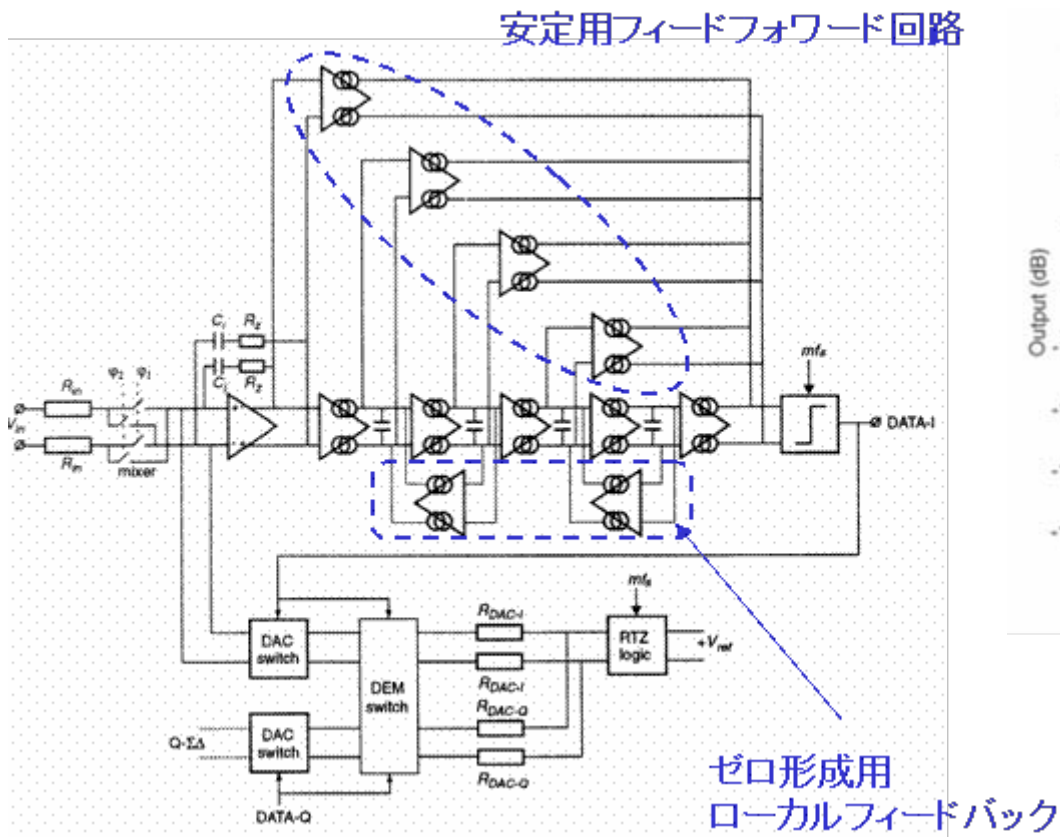
# CT型 $\Sigma \Delta$ ADC

最近はワイアレスシステムにおいてIF信号を直接ADCするなどの目的でCTフィルターを用いた  $\Sigma \Delta$  型ADCが盛んに開発されている。

SCFを用いたものに比べて広帯域化が容易で消費電力も少ないが、ジッターに弱く実用上は課題が多いと言われている。






ゼロによるノッチ


L. Breems and J.H. Huijsing, "Continuous-time sigma-delta modulation for A/D conversion in radio Receivers" Kluwer
 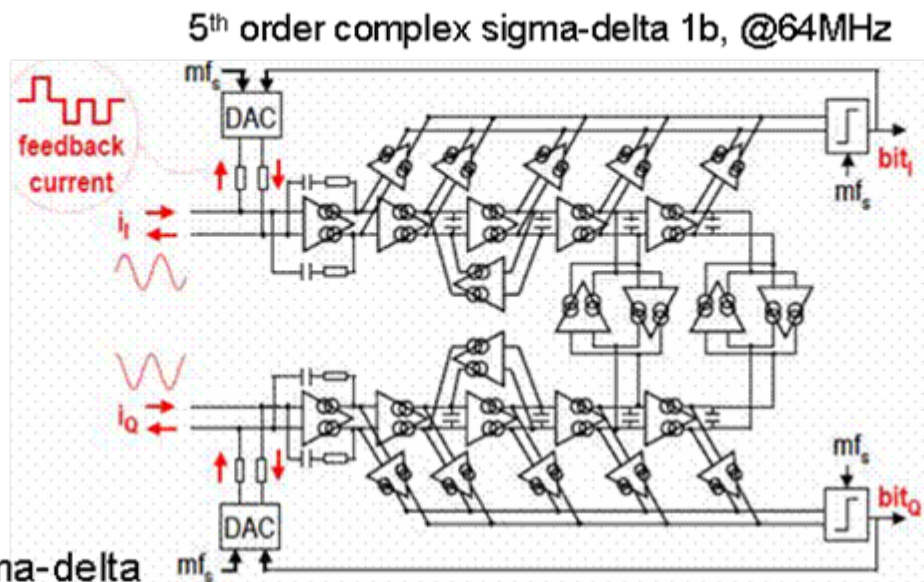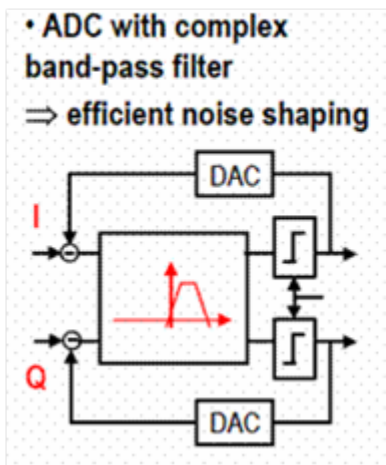
# 複素フィルタを用いた $\Sigma \Delta$ ADC

複素フィルタを用いた  $\Sigma \Delta$  ADC も開発されている。



Complex band-pass sigma-delta

 

Input signal	0 – 1 MHz, 35 $\mu$ A <sub>rms</sub> (differential, per channel)
Sampling frequency ( $mf_s$ )	64 MHz
Dynamic range	76 dB
SINAD	75.5 dB
IM3-distortion	< -82 dBc
Aliasing spurious	< -75 dB
Power consumption	4.4 mW (@1.8 V)
Chip area	0.22 mm <sup>2</sup>
Technology	0.18 $\mu$ m, 1PS, 5Me, CMOS

K. Philips, ISSCC 2003

# 1.2V Dual-mode WCDMA/GPRS $\Sigma \Delta$ Modulator

GPRS: 82dB, WCDMA: 70dBを達成した

0.13umCMOS, 1.2V動作で消費電力は約3mW

A. Dezzani, E. Andre, ISSCC 2003, 3.3, pp.58



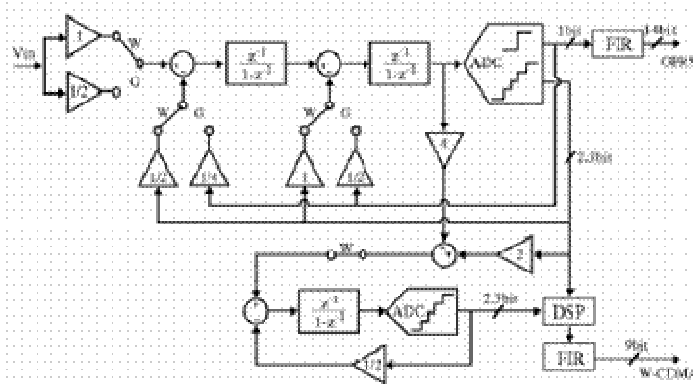


Figure 3.3.1: WCDMA/GPRS modulator architecture

 


	GPRS	W-CDMA
Technology	0.13 um – std. CMOS	
Core area	0.2 mm <sup>2</sup>	
Supply voltage	1.2 V (+/- 10%)	
Signal bandwidth	100 KHz	1.92 MHz
Clock frequency	39 MHz	38.4 MHz
Power consumption	2.4 mW*	4.3 mW
Dynamic range	82 dB	70 dB
Peak SNDR (ENOB)	81 dB (13bits)	64 dB (10bits)

 \* Estimated consumption, with power-down circuitry


 
# ジッタの影響

CT型では積分時間の影響により大きなSNR劣化を招く。  
DT型はサンプリングジッタのみである。



$$SNR_{-limit} \approx 10 \log \left( \frac{1}{8Mf_{bw}^2 \sigma_{\Delta T}^2} \right)$$


例えば、 $SNR=85\text{dB}$ ,  $M=32$ ,  $f_{bw}=1.25\text{MHz}$ ,  $2.8\text{ps}$   
 $f_{bw}=12.5\text{MHz}$ ,  $0.028\text{ps}$

# 低電圧アナログ回路




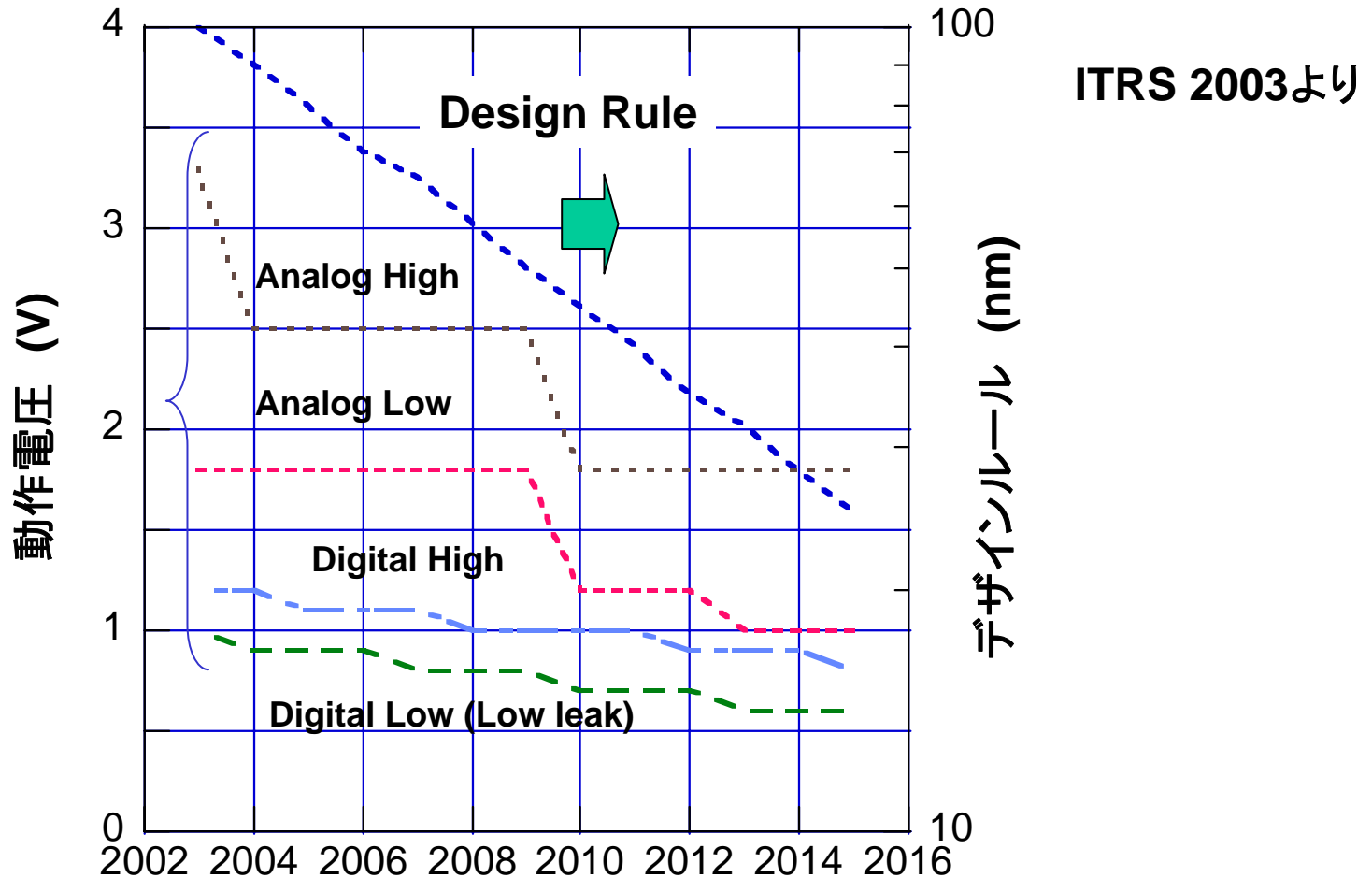
# 今後のSoCの動作電圧

今後は内部コアTrでも1V前後の動作電圧で推移。急激には低下しない。  
コアトランジスタを用いてもかなりのアナログ回路は構成可能と思われる。


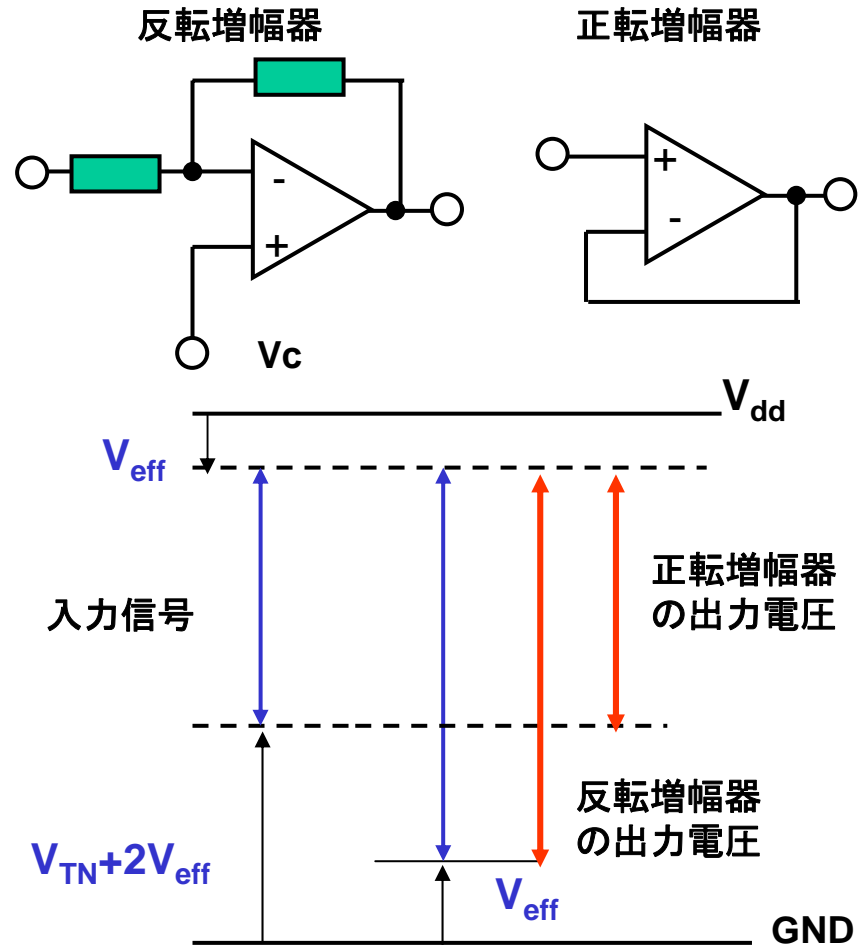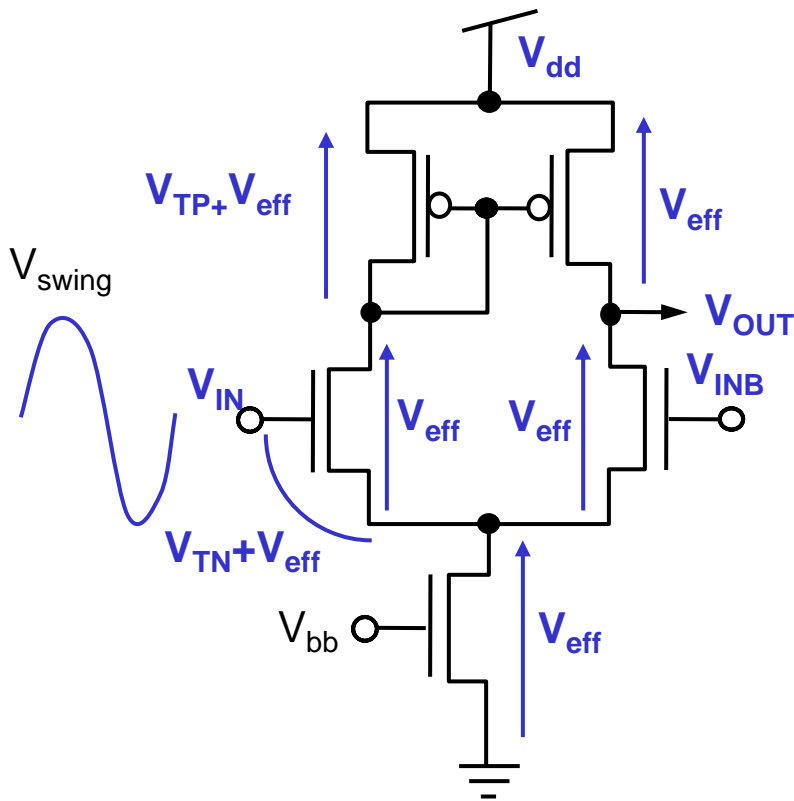
# アナログ回路の動作電圧

アナログ回路の動作電圧は回路形式、使用形態、しきい値電圧、有効ゲート電圧、信号振幅などで決まる



# 動作電圧を下げるには

---

- 反転増幅器の採用
- しきい値電圧が利かないような回路形式
- 動作電圧に関する $V_{\text{eff}}$ の数を削減
- 入出力コモンモード電圧を合わせる
- 入出力コモンモード電圧差の調整
- 差動形式の採用→信号振幅が2倍になる

# 低電圧カレントミラー




回路を工夫すれば低電圧動作が可能

$$2(V_{TN} + V_{eff})$$

$$V_{TN} + 2V_{eff}$$


$$V_{TN} + 2V_{eff}$$

$$2V_{eff}$$

   

 
# 出力抵抗を上げる各種回路

カスコード回路だけでなく、OPアンプを用いたスーパーカスコードを用いると出力抵抗を極めて高くできるためDC利得が上がる。




$$r_{out} \approx r_{ds}$$

(a) Source grounded ckt.

 

$$\begin{aligned} r_{out} &\approx r_{ds1} (g_{m2} \cdot r_{ds2}) \\ &\approx r_{ds1} \cdot G_o \end{aligned}$$

(b) Cascode ckt.

 

$$\begin{aligned} r_{out} &\approx r_{ds1} (g_{m2} \cdot r_{ds2}) \cdot G \\ &\approx r_{ds1} \cdot G_o \cdot G \end{aligned}$$


(c) Super-cascode ckt.

# 差動化



差動入出力にすることで振幅が増加するほか、信号帯域も上がる

ミラーポールが周波数特性を悪化させる。

第2ポールはカスコード段で決まる

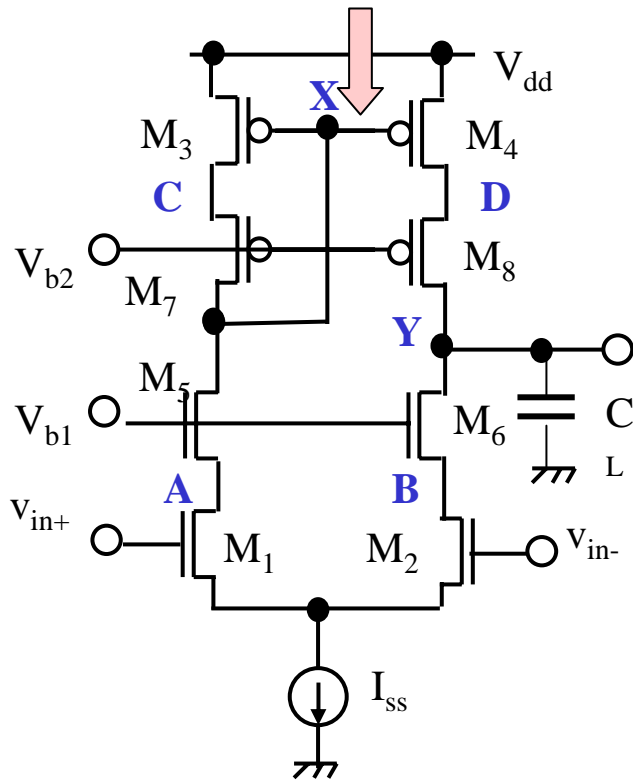


差動化

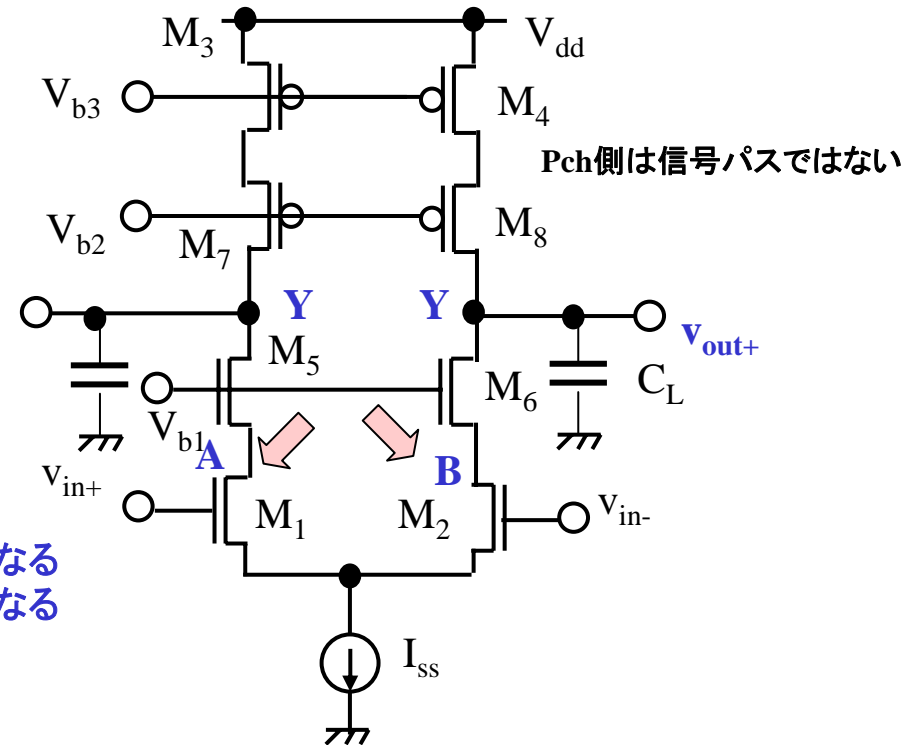 



信号振幅が2倍になる  
信号電力は4倍になる

# テレスコピックカスコード回路の許容入出力電圧

テレスコピックカスコード回路は利得増加に有効だが共通入出力電圧範囲は極めて小さい

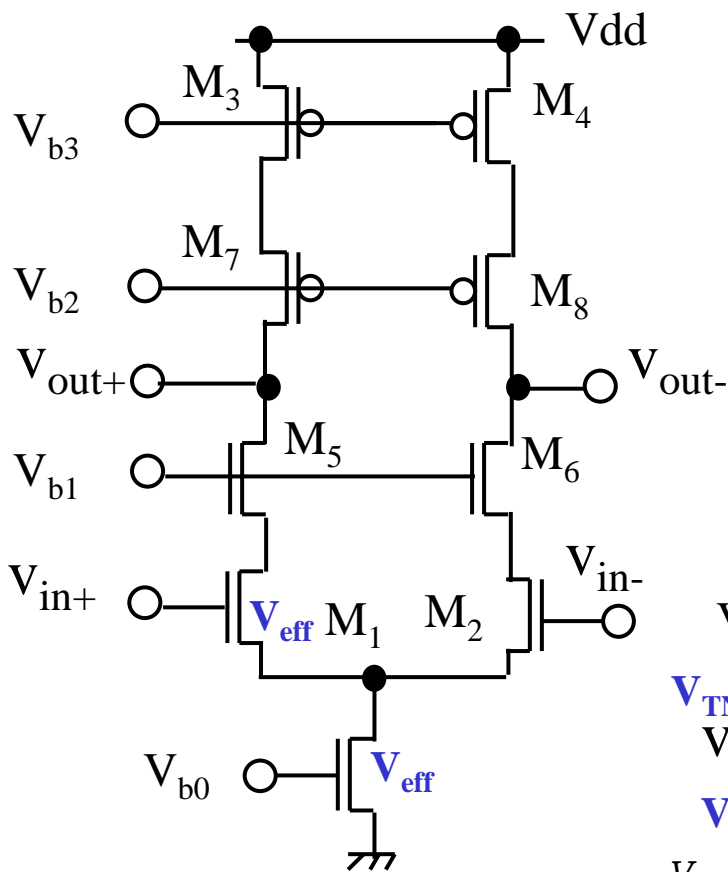


(a) Telescopic cascode op-amp

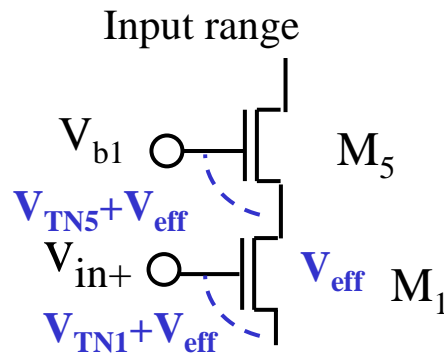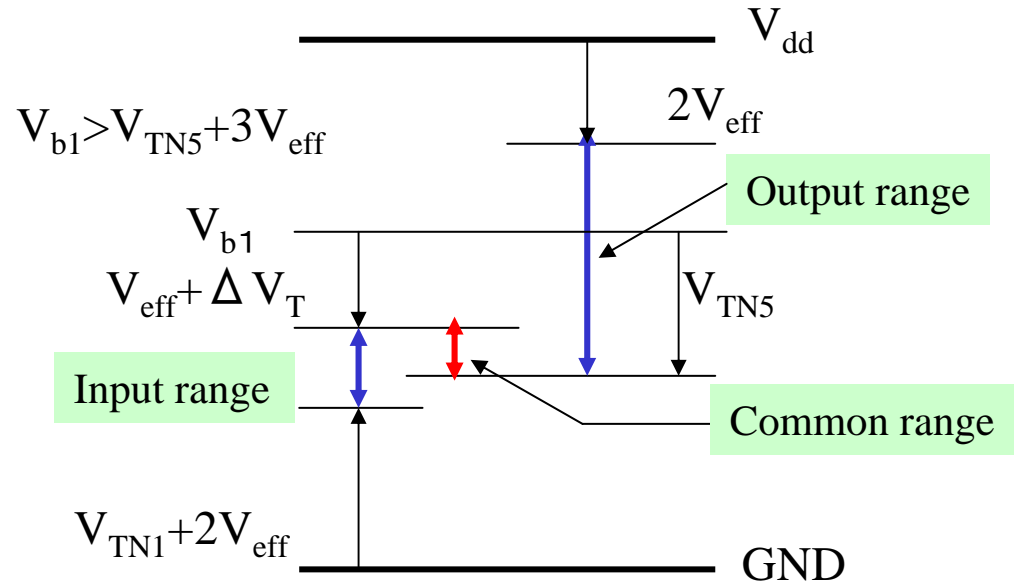

$$V_{b1} > V_{in} - V_{TN1} + V_{TN5} + V_{eff}$$
 
$$V_{b1} > V_{in} + \Delta V_T + V_{eff}$$






$$V_{out} > V_{b1} - V_{TN5} - V_{eff} + V_{eff}$$

$$V_{out} > V_{b1} - V_{TN5}$$
 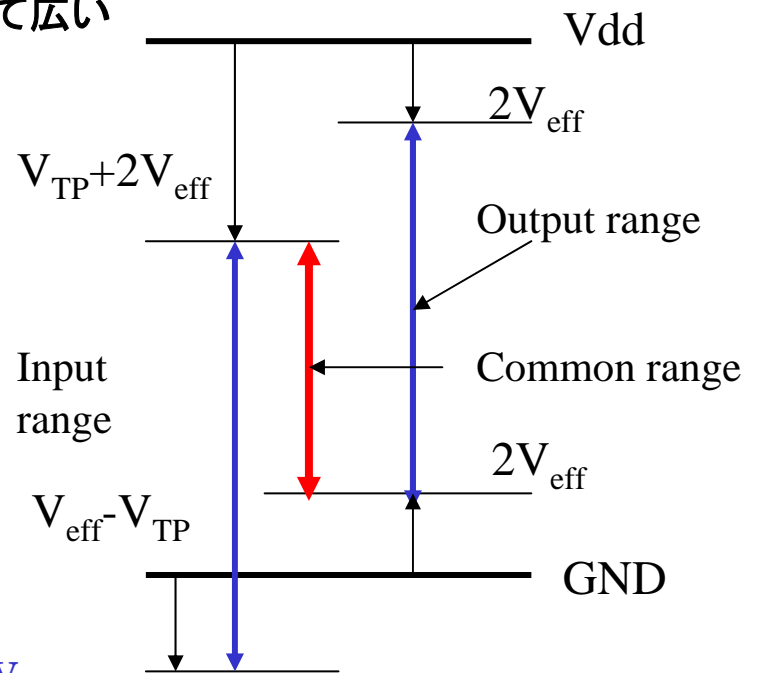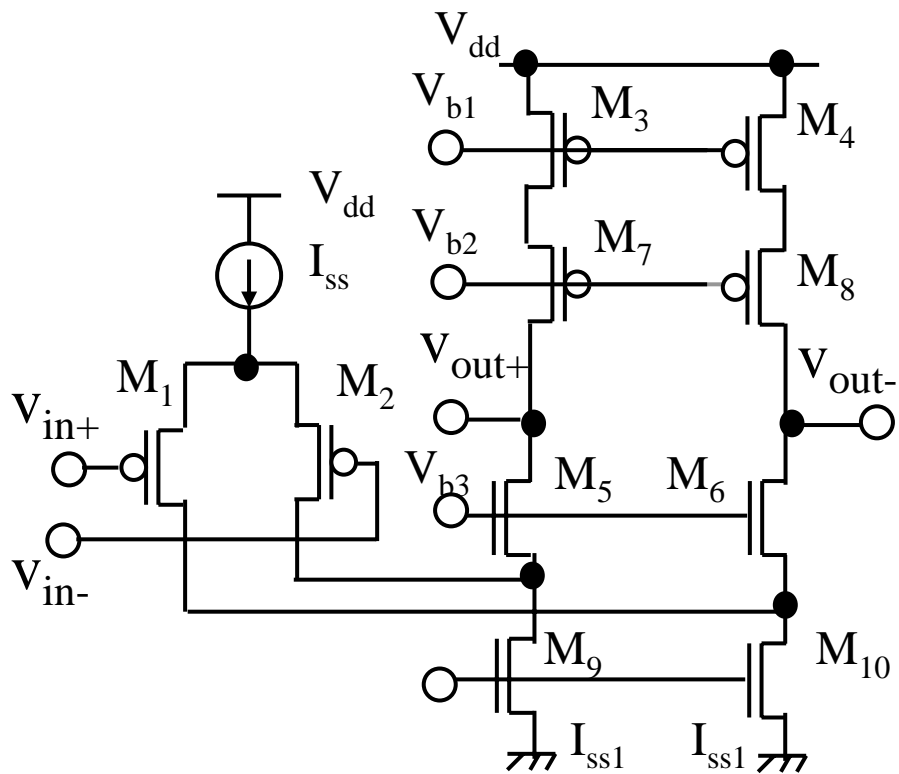
# フォールディッドカスコード回路の許容入出力電圧

フォールディッドカスコード回路の入出力電圧範囲は極めて広い  
 ただし、消費電力が増加するほか信号帯域も狭くなる



$$V_{in} + V_{TP1} + V_{eff} - V_{eff} > V_{eff}$$

$$\therefore V_{in} > V_{eff} - V_{TP1}$$





# コモンモードフィードバック回路 (スイッチドキャパシタ型)

改良型

動作

1) OPアンプを増幅器として動作させる期間

スイッチ $S_3$ を $M_1$ 側に倒す、 $S_1, S_3$ を $V_{com}$ 側に倒す。  
容量 $C_{2a}, C_{2b}$ に以下の電圧が貯まる。


$$V_{C_{2a}} = V_{C_{2b}} = V_{cm} - V_{bc}$$

$V_{out}$ 端子と $M_2$ のゲートには容量 $C_{1b}, C_{1b}$ を通じてコモンモードフィードバックがかかっている。

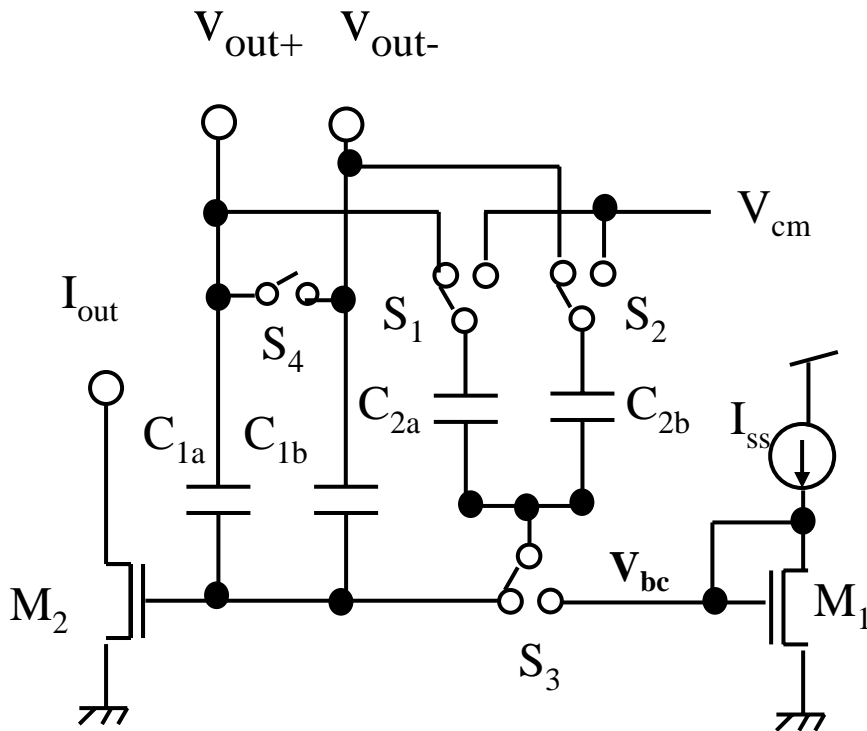2) OPアンプを増幅器として動作させない期間

スイッチ $S_3$ を $M_2$ 側に倒し、 $S_1, S_3$ を $V_{out}$ 側に倒す。  
このとき通常は $S_4$ を設けて $S_4$ を閉じる。

容量 $C_{2a}, C_{2b}$ から容量 $C_{1a}, C_{1b}$ に向かって電荷が転送されて、何サイクルか繰り返すと出力のコモン電圧は $V_{cm}$ に等しくなる。




$$C_2 \approx \frac{C_1}{4} \sim \frac{C_1}{10}$$


- 利点: 全周期で帰還がかかっており安定である。  
チャージフィードスルによる誤差が少ない。
- 欠点: 複数サイクル経たないと安定しない。
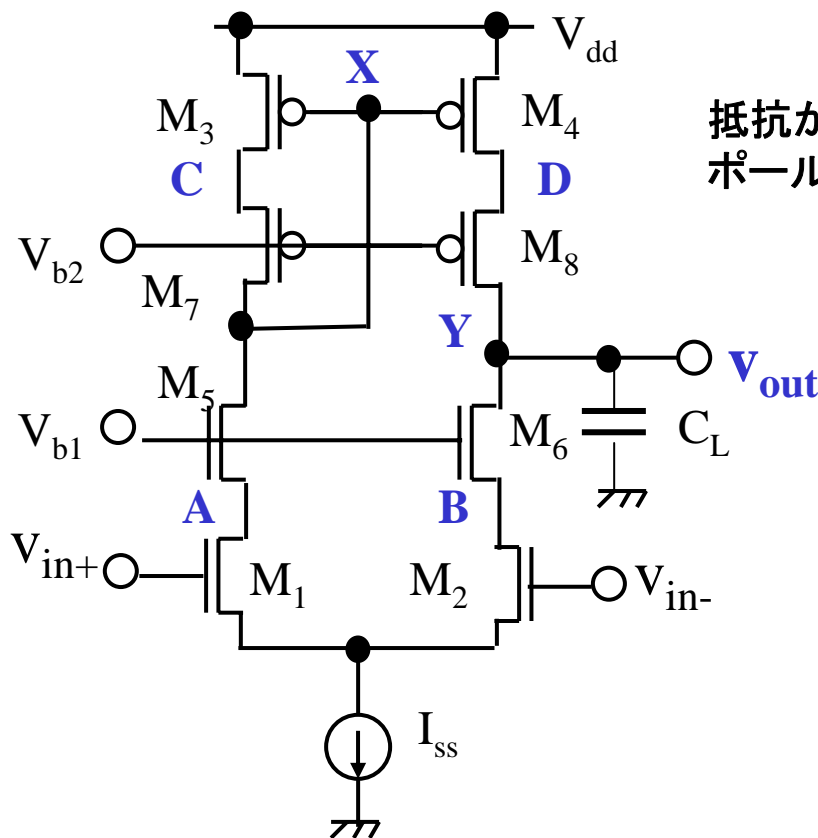
# カスコード型演算増幅器とそのポールの位置

信号パスの各ノードには固有の時定数が存在し、これがポールを形成する。  
 →各ノードの時定数・ポール(ゼロ)を推定することが重要




抵抗が高く、容量が大きいノードは  
 ポール角周波数が低い

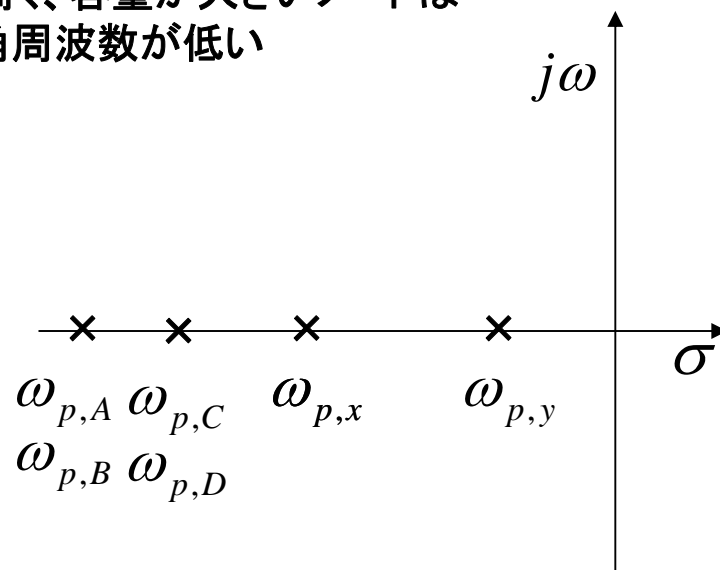

(a) カスコード型演算増幅器

(b) 演算増幅器のポールの位置

# ポールの性質

 


利得: 周波数が高くなると  
 ポール角周波数から-20dB/decで単調減少  
 位相:  $\omega_p/10$ から回りだし、 $\omega_p$ で-45°、 $10\omega_p$ で-45° 回転するが  
 それ以上の周波数では-90° を保つ。

$$\begin{aligned}
 -20 \log \left| 1 + j \frac{\omega}{\omega_p} \right| &= -10 \log \left( 1 + \left( \frac{\omega}{\omega_p} \right)^2 \right) \\
 &= 0 \text{dB} \quad (\omega \ll \omega_p) \\
 &= -20 \log \left( \frac{\omega}{\omega_p} \right) \quad (\omega \gg \omega_p)
 \end{aligned}$$
 
# カスコード型オペアンプの位相補償


負荷容量を増加させて第1ポールの周波数を下げ、GBWを第2ポールの周波数の半分以下にする



# CMOS基本アンプの極と安定性

OPアンプの帯域は安定性を考慮すると第2ポールで決まる。  
1段アンプではカスコード段で決定される。

## 1段アンプ(カスコード)

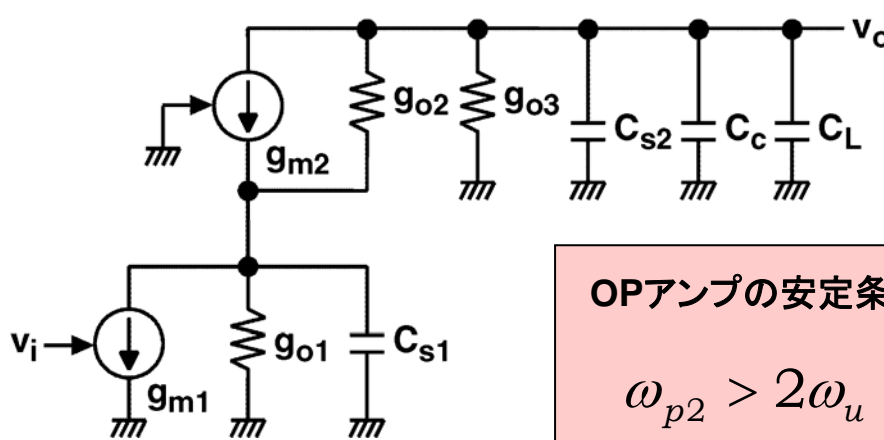

OPアンプの安定条件


$$\omega_{p2} > 2\omega_u$$

$$\omega_{p1} \cong \frac{g_{o3} + g_{o1}(g_{o2}/g_{m2})}{(C_{s2} + C_C + C_L)}$$

$$\omega_u \cong \frac{g_{m1}}{(C_{s2} + C_C + C_L)}$$

$$\omega_{p2} \cong \frac{g_{m2}}{C_{s1}}$$

## 2段アンプ

 

$$\omega_{p1} \cong \frac{g_{o1}(g_{o2}/g_{m2})}{C_C}$$

$$\omega_u \cong \frac{g_{m1}}{C_C}$$

$$\omega_{p2} \cong \frac{g_{m2}}{C_{s1} + C_{s2} + C_L + (C_{s2} + C_L) \frac{C_{s1}}{C_C}}$$

# 回路特性・電源電圧と消費電力

SNRで制約される場合の消費電力はSNRとGB積に比例し電源電圧に反比例する  
(ただし、回路の寄生容量効果は入れていない)

$$S_p = \frac{V_{pp}^2}{2}$$

$$GBW = \frac{g_m}{2\pi C} = \frac{I_{sink}}{2\pi C V_{eff}}$$

$$N_p = 2\gamma \frac{kT}{C}$$

$$I_{sink} = \frac{8\gamma\pi kT \cdot V_{eff} \cdot SNR_{diff} \cdot GBW}{V_{pp}^2}$$


$$SNR_{diff} = \frac{C V_{pp}^2}{4\gamma kT}$$

$$P_d \approx \eta \cdot 8\gamma\pi kT \cdot V_{eff} \cdot \frac{SNR_{diff} \cdot GBW}{V_{dd}}$$

$$C = \frac{4\gamma kT \cdot SNR_{diff}}{V_{pp}^2}$$

# 回路特性・電源電圧と消費電力

高SNR, 広帯域では電源電圧が下がると容量が増加し、消費電力が急増する

 





# アナログ回路のデザインルールと信号帯域

SNRを考慮しない場合、比較器の帯域はデザインルールの2乗に反比例する。  
微細化は有効である。

$$GBW = \frac{g_m}{2\pi \left( WC_j + \frac{2}{3} C_{ox} LW \right)} = \frac{I_{sink}}{2\pi \left( WC_j + \frac{2}{3} C_{ox} LW \right) V_{eff}}$$

$$GBW = \frac{\mu V_{eff}}{2\pi L^2 \left( \frac{2}{3} + \frac{C_j}{k} \right)}$$

  
$$I_{sink} = \frac{\mu C_{ox}}{2} \frac{W}{L} V_{eff}^2 \quad C_{ox} = \frac{\kappa}{L}$$



# 発振器

発振器のノイズフィギュアは低電圧化により増大するが、消費電力で規格化したFoMはあまり電圧依存を持たない

低電圧化によりNFは上がるが、FoMは維持可能

 


$$L(f_m) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{Q^2} \cdot \left(\frac{f_o}{f_m}\right)^2 \cdot \frac{FkT}{P_{RF}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{Q^2} \cdot \left(\frac{f_o}{f_m}\right)^2 \cdot \frac{FkT}{\left(\frac{V_o^2}{2r_o}\right)}$$

$$L_{min}(f_m) = kT \frac{\gamma}{V_{dd}} \frac{\omega_o L}{2Q} \left(\frac{1}{V_{dd}} + \frac{2}{V_{eff}}\right) \left(\frac{f_o}{f_m}\right)^2$$


$$FoM = \left(\frac{f_o}{f_m}\right)^2 \frac{1}{L(f_m)V_{dd}I} \frac{4Q^2}{\gamma\pi \cdot kT \cdot F} \text{ or } \frac{1}{\gamma\pi \cdot kT \cdot \left(1 + \frac{V_{dd}}{V_{eff}}\right)}$$

# CMOS VCOのFoM

MOSがバイポーラよりも良い特性を示す

 



低電圧化で若干悪くなっているが  
電圧依存性はあまり強くない

 
  
# MOS LNA


MOS LNAのノイズはゲート抵抗をゲート分割などで十分に低減し、十分な $g_m$ を与えたら  $f_T$ が向上するほど少なくなる。したがって微細化に伴い、ノイズは減少している。

$$F \approx 1 + \frac{r_g}{r_s} + \frac{2}{3g_m r_s} + \left( \frac{\omega_0}{\omega_T} \right)^2 \frac{2g_m r_s}{3}$$


 
# 速度飽和効果と歪

- $V_{eff}$  が大きいほど歪が小さい
- 微細化により歪は小さくなる (速度飽和効果)



$$I_{ds} = K \frac{W}{L} V_{eff}^2 \frac{1}{1 - \lambda V_{ds}} \frac{1}{1 + \Theta V_{eff}}$$


$$\Theta = \theta + \frac{\mu_0}{2v_{sat}L}$$

$$IIP_2 = V_{eff} (2 + \Theta V_{eff}) (1 + \Theta V_{eff})$$

$$IIP_3 = \sqrt{\frac{4V_{eff}}{3\Theta}} (2 + \Theta V_{eff}) (1 + \Theta V_{eff})^2$$
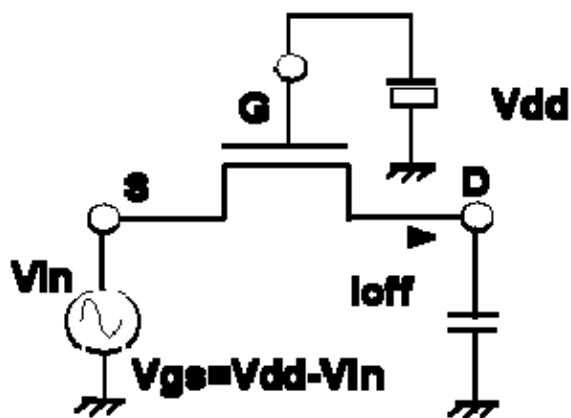
# MOSスイッチの課題：低電圧動作


電源電圧が下がると、スイッチがONしない入力電圧範囲が発生する。  
 対策： $V_T$ を下げれば良いが、リーク電流の増加に注意



$$I_{off} = I_0 10^{-\left(\frac{V_{gs}}{S}\right)}$$

S: 80mV

Off leak current

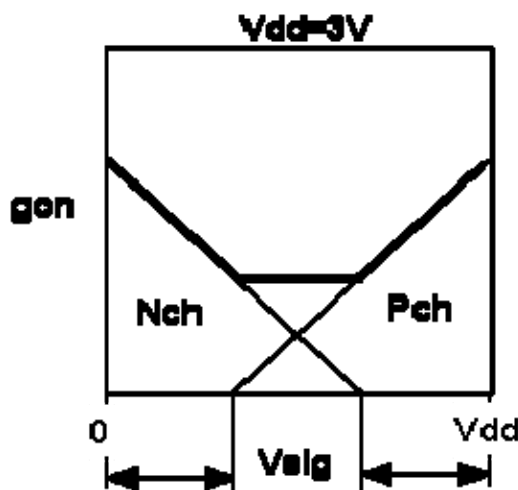


$$V_{Tn} \approx 0.25(V_{dd} - V_{th}) \quad V_{Tp} \approx 0.25V_{th}$$

$$G_{on} = g_{dn} + g_{dp}$$

$$g_{dn} = \beta_{n,s} (V_{gs} - V_{Tn})$$

$$V_{Tn} \approx V_{T0} - 0.25 V_{ds}$$

 

$$V_{ds} \geq \frac{2V}{0.75} \approx 1.6V$$


On conductance

# 低電圧アナログスイッチ特性

- ・低電圧ではオン抵抗が大きな入力電圧依存を持つ(4倍)
- ・SOIはオン抵抗の入力電圧依存性が小さい(2倍)


低い $V_T$ と小さなバックゲート効果

*FD-SOI*

 

同一リーク電流になるように $V_T$ を調整



*Bulk*

 



~ 0.35- $\mu\text{m}$  CMOS /SOI Devices ~
 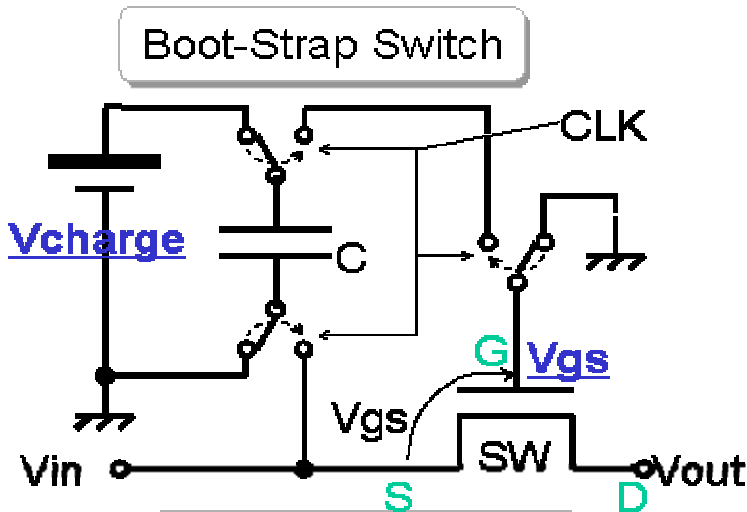
# ブートストラップ回路

オン抵抗の入力電圧依存性は歪を発生させる。これを抑制するためにゲート・ソース間に一定電圧を与えるブートストラップ回路が用いられている。



Switch and freq. characteristics.

  

Vin : 15.6M

Small distortion




# 微細化CMOSデバイスとアナログ特性
 
# Scaling Rule: Basic principle of LSI technology

Scaling rule can improve almost all the performances of LSI

Scaling also realizes higher integration and lower LSI cost.




Device/Circuit parameter	Scaling Factor
Device dimensions L, W, Tox	1/S
Doping concentration	S
Voltage	1/S
Field	1
Current	1/S
Gate Delay	1/S
Power dissipation/device	1/S <sup>2</sup>

$$S \approx \sqrt{2}$$
 
# 現在のSoC用トランジスタ

現在のSoCの量産プロセスである0.13umルールのトランジスタ  
原子レベルの制御が求められる。



松下電器

# スケージングのメリット： $f_T$ の上昇

ピークの遮断周波数はチャンネル長に反比例する


高速・広帯域回路の実現には微細化デバイスは不可欠である

$$f_T \approx \frac{g_m}{2\pi C_{gs}} = \frac{g_m}{2\pi C_{ox} L W}$$

$$g_{msat} = W C_{ox} v_{sat}$$

$$\therefore f_{T\_peak} = \frac{v_{sat}}{2\pi L}$$

(0.1 $\mu$ mでは120GHz程度に達する)

 



# アナログ回路のデザインルールと信号帯域

SNRを考慮しない場合、比較器の帯域はデザインルールの2乗に反比例する。  
微細化は有効である。

$$GBW = \frac{g_m}{2\pi \left( WC_j + \frac{2}{3} C_{ox} LW \right)} = \frac{I_{sink}}{2\pi \left( WC_j + \frac{2}{3} C_{ox} LW \right) V_{eff}}$$

$$GBW = \frac{\mu V_{eff}}{2\pi L^2 \left( \frac{2}{3} + \frac{C_j}{k} \right)}$$

 
 
$$I_{sink} = \frac{\mu C_{ox}}{2} \frac{W}{L} V_{eff}^2 \quad C_{ox} = \frac{\kappa}{L}$$



# 高速・高周波化と電源電圧

チャンネル長を短くするとキャリアの走行時間が短くなり高速・高周波になる。  
一方、破壊電界は物質で決まり、チャンネル長が短くなると電界は高くなる。

→高速化・高周波化を図ると電圧は下がる

  



$$f_{t\max} = \frac{v_{sat}}{2\pi L} \propto \frac{1}{v_{sat} \cdot \text{キャリアの飽和速度}}$$

$$E_b \approx \frac{V_{ds}}{L} \quad E_b: \text{破壊電界}$$

$$f_{t\max} \cdot V_{ds} = \frac{v_{sat} E_b}{2\pi} = \text{const}$$
  
# $f_T$ と動作電圧

- ・機器の高周波化に伴い、高い $f_T$ が必要とされる。
- ・同一ルールではSiGe-BiCMOSが $f_T$ が高い。ただし適用ルールはCMOSが1.5世代ほど早い
- ・同一 $f_T$ ではSiGe-BiCMOSの方がCMOSよりも2倍程度動作電圧が高い。  
(CMOSが低いのはホットキャリアによる劣化が接合ブレイクダウンよりも低電圧から起こるため)




# MOSの $V_T$ ばらつきと1/fノイズ

パイプライン型ADCにおいては $V_T$ ばらつきや1/fノイズは変換特性に影響を与えないように設計できる。


MOSの $V_T$ ばらつき係数は飽和する
 
$$\Delta V_{TH} (mV) \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{T_{ox} (nm) + 2}{\sqrt{LW} (\mu m)} \right)$$



1/fノイズ係数は穏やかに減少
 
$$V_{flick}^2 (uV^2 / Hz) = \frac{16T_{OX}^2 (nm)}{LW (\mu m^2) \cdot f (Hz)}$$



C. H. Diaz, et al., "CMOS Technology for MS/RF SoC," IEEE Tran. Electron Devices, Vol. 50, No.3, March, 2003.





# 微細デバイスのドレイン抵抗

微細デバイスではポケット注入を用いていることにより、チャンネル長を伸ばしても $V_A$ つまりはドレイン抵抗はあまり上がらない。つまり、微細プロセスではDC利得が極めて上げにくいことを意味する。

$$r_{ds} = \frac{1}{g_{ds}} \approx \frac{V_A}{I_{ds}}$$
  
$$\text{Gain} = g_m r_{ds} = \frac{g_m}{g_{ds}} \approx \frac{2V_A}{V_{eff}}$$




D, Buss, et al., IEEE, Tran on ED, Vol. 50, pp.546-556, 2003

A.J. Annema, JSC 2005, pp132-143


# 微細化とノイズ

微細化とともに熱雑音係数は増大

 
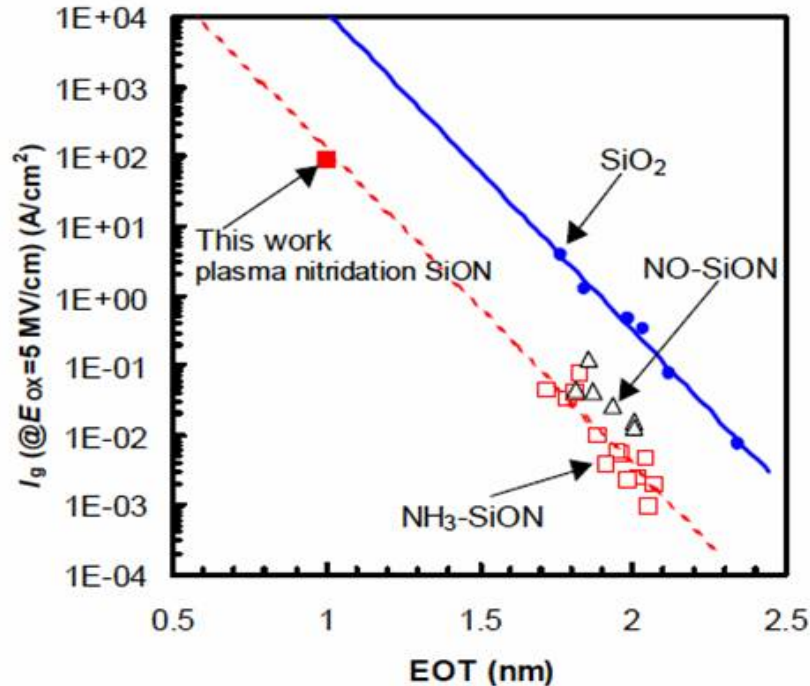
# ゲート電流

ゲート酸化膜が2nm以下になるころからトンネリングリーク電流が顕著になった。  
S&H回路やSCF回路では低速動作の場合にスイッチのリーク電流に注意する必要がある



窒化膜の導入で緩和される。

しばらくは凌げる

しかしいずれ高誘電体膜にして物理膜厚を厚くする必要がある

窒化膜は1/fノイズを増加させると言われている。

$$EOT = \frac{\epsilon_{SiO_2}}{\epsilon} \text{thickness}$$

EOT (Equivalent Oxide Thickness)等価酸化膜厚

A. Hokazono et al., IEDM'02, p.639

# 超低電圧OPアンプの設計方針

---

- 低分解能・超高速動作


- 低分解能のため振幅が低くても容量は小さくできる
- 超高速動作のために1段のカスコード回路を用いる
- 利得の低下にはスーパーカスコードを用いて対処する
- 入出力信号範囲の整合のためフォールデイドカスコードを用いる

- 中分解能・高速動作


- 中分解能のため振幅を大きくとりできるだけ容量を小さくできる
- 振幅を大きく取り利得を大きくするために2段増幅にする
- 利得の低下にはスーパーカスコードを用いて対処する
- 入出力信号範囲の整合のためフォールデイドカスコードを用いる
- 2段増幅ではGBWをあまり上げれないので変換周波数が満足するか確認する

# 超低電圧アナログ回路

低電圧アナログ回路もできないことはない。

 

DC gain=70dB  
GBW=10GHz  
90nmCMOS

 


DC gain=90dB  
GBW=5GHz  
90nmCMOS

# CMOS基本アンプの極と安定性

OPアンプの帯域は安定性を考慮すると第2ポールで決まる。  
1段アンプではカスコード段で決定される。

## 1段アンプ(カスコード)

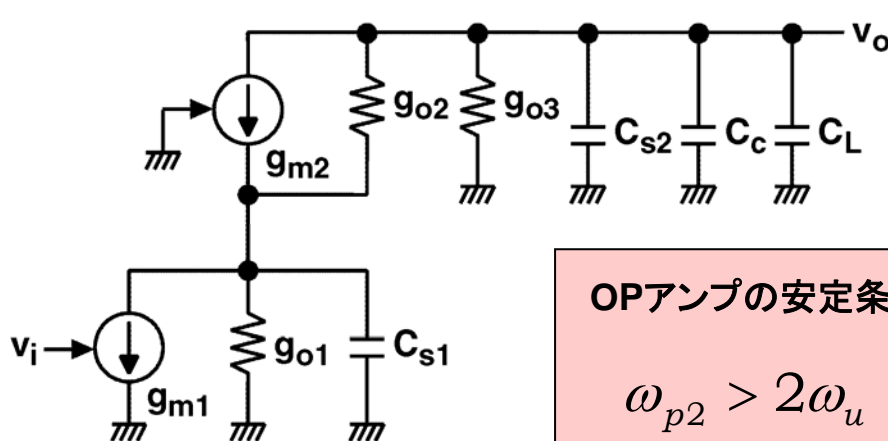

OPアンプの安定条件


$$\omega_{p2} > 2\omega_u$$

$$\omega_{p1} \cong \frac{g_{o3} + g_{o1}(g_{o2}/g_{m2})}{(C_{s2} + C_C + C_L)}$$

$$\omega_u \cong \frac{g_{m1}}{(C_{s2} + C_C + C_L)}$$

$$\omega_{p2} \cong \frac{g_{m2}}{C_{s1}}$$

## 2段アンプ

 

$$\omega_{p1} \cong \frac{g_{o1}(g_{o2}/g_{m2})}{C_C}$$


$$\omega_u \cong \frac{g_{m1}}{C_C}$$

$$\omega_{p2} \cong \frac{g_{m2}}{C_{s1} + C_{s2} + C_L + (C_{s2} + C_L) \frac{C_{s1}}{C_C}}$$

# 90nm技術の効果

低電圧動作問題を解決すれば90nmを用いて、  
8bitで1GHz, 10bitで500MHz程度のADCが実現可能かもしれない。  
0.25 $\mu$ m技術では200MHzの変換速度が限界である。

Ids- GBW特性

 

パイプライン型ADCの変換周波数は  
GBWの約1/10

GBW: 10GHz

変換周波数: 1GHz

GBW: 2GHz

変換周波数: 200MHz

# 動作電流と変換速度に対するデザインルール依存の推定

デザインルールにより取りうる信号振幅が変わるので、必要なSNRを確保するための帰還容量が変わる。また、ある動作電流における寄生容量が変わるので、この効果を入れて回路の応答を推定する。

$$GBW_{close} = \frac{g_m}{2\pi C_L} \cdot \beta = \frac{g_m}{2\pi \{2C_o + C_{in} + C_{op}\}}$$

N:分解能


$$C_L = C_{op} + C_{oL} + \frac{C_f(C_s + C_{in})}{C_f + C_s + C_{in}} \quad \beta = \frac{C_f}{C_f + C_s + C_{in}}$$

$V_{eff} = 0.175V$ とすると

帰還容量の電圧振幅依存性を組み込む

$$C_o(fF) = 1.23 \times 10^{-4} \left( \frac{2^N}{V_{dd} - 4V_{eff}} \right)^2$$
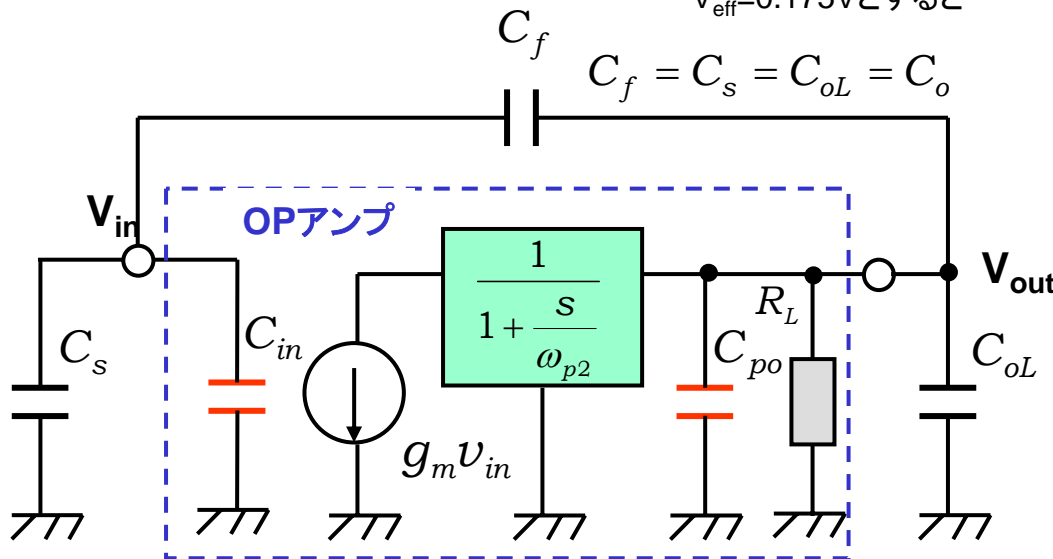
$$g_m = \frac{2I_{ds}}{V_{eff}} \Rightarrow g_m(mS) = 11.4 \times I_{ds}(mA)$$



$$C_f = C_s = C_{oL} = C_o$$

90nm :	$C_{in}(fF) = 52 \times I_{ds}(mA)$ ,
	$C_{op}(fF) = 95 \times I_{ds}(mA)$
0.25um :	$C_{in}(fF) = 470 \times I_{ds}(mA)$ ,
	$C_{op}(fF) = 780 \times I_{ds}(mA)$


パイプラインADCの増幅器の等価回路


 
# パイプラインADCの性能とデザインルール

低分解能は高速化が可能な微細デバイスが有利、高分解能は電源電圧が高く取れるデバイスが有利


デザインルールが緩いと取りうる信号振幅は大きくなり、帰還容量は減少するが、寄生容量が大きくなる  
 デザインルールが微細だと寄生容量は減少するが、取りうる信号振幅が減少し、帰還容量が増加する



# 今後の方向性

# ワイアレスシステム仕様の動向



ワイアレスシステムは広帯域・低ダイナミックレンジの方向へ

 

# CMOSの高周波化とアナログの困難さ


微細化によりMOSの高周波特性は向上し、高周波応用が可能になった。  
 しかし、電源電圧の低下はダイナミックレンジの低下を招き、アナログ混載を難しくしている。

高速化は可能だが、高ダイナミックレンジ・高SNRは困難

  

# 高速・高分解能ADCの電力と周波数

高速化・高ダイナミックレンジになるほど大きな消費電力を必要とする

 

静岡大 川人先生より

# 今後の方向性

## デバイス動向

- ・微細化
- ・高速・高周波・広帯域化
- ・低電圧化
- ・ばらつき・ノイズの増大
- ・面積コストアップ

## 回路動向

- ・高速・高周波・広帯域化
- ・高利得困難
- ・高ダイナミックレンジ困難
- ・高精度化困難

## システム動向

- ・高速・高周波・広帯域化
- ・低ダイナミックレンジ化
- ・マルチバンド・マルチスタンダード化
- ・SoC化
- ・低コスト化・省面積化
- ・短開発TAT
- ・テスト容易化
- ・ノイズ耐性強化

## 今後の方向性

- ・微細化による高速・高周波・広帯域化を活かす
- ・本質的に必要なアナログのみを残す
  - ・インダクタなどの受動部品の削減
- ・デジタル技術の徹底活用
  - ・デジタル制御・補正の活用  
(ばらつきや不安定性の克服と最適化)
- ・ $\Sigma \Delta$  変調技術による高精度化

# ばらつき抑制：デジタル補正技術

微細化技術を用いると周波数特性が向上し、低消費電力になるが、ばらつきが増大する。そこでデジタル補正技術でこれに対処することが盛んになっている。微細化によりデジタル部のオーバーヘッドが小さくなっている。

Y. Cong and R. L. Geiger, Iowa state university, ISSCC 2003

14b 100MS/s DAC

1.5V, 17mW, 0.1mm<sup>2</sup>, 0.13um



0.5 LSB INL,

SFDR=82dB at 0.9MHz, 62dB at 42.5MHz


+/- 0.4 LSB

面積: 1/50

消費電力: 1/20

  


  
Digital  
Calibration

 
 
# 最近のワイアレスLSI

アナログ・RF回路から微細・低電圧CMOSを用いたデジタル型アーキテクチャへ


**Wireless LAN, 802.11 a/b/g**  
0.25um, 2.5V, 23mm<sup>2</sup>, 5GHz



アナログリッチでインダクタだらけの設計

M. Zargari (Atheros), et al., ISSCC 2004, pp.96

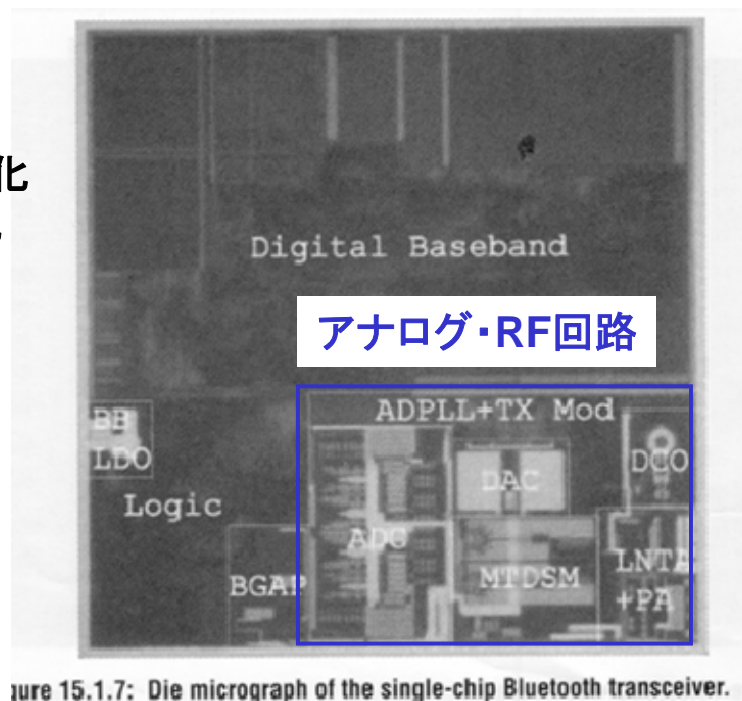**Discrete-time Bluetooth**  
0.13um, 1.5V, 2.4GHz



アナログを最小にし、デジタルを活用した設計

K. Muhammad (TI), et al., ISSCC2004, pp.268


SoC化  
デジタル化  
低電圧化





 
# 今後のワイアレスシステム

アナログ回路をできるだけデジタル回路に置き換える方向。  
 90nm程度の微細・低電圧CMOSを用いた高性能・性能可変ADCの開発が鍵になる。



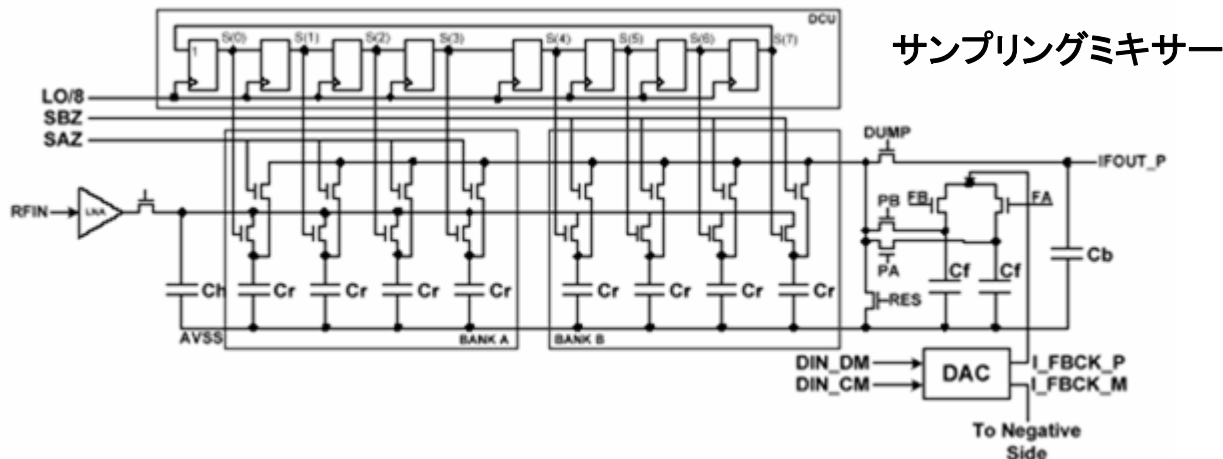K. Muhammad (TI), et al., ISSCC2004, pp.268




サンプリングミキサー

# Σ Δ 型ADC

Σ Δ 変調はノイズを高域に拡散できるため高速動作が実現できれば高SNRが得られる。


微細化による高速化を高精度化に転換する

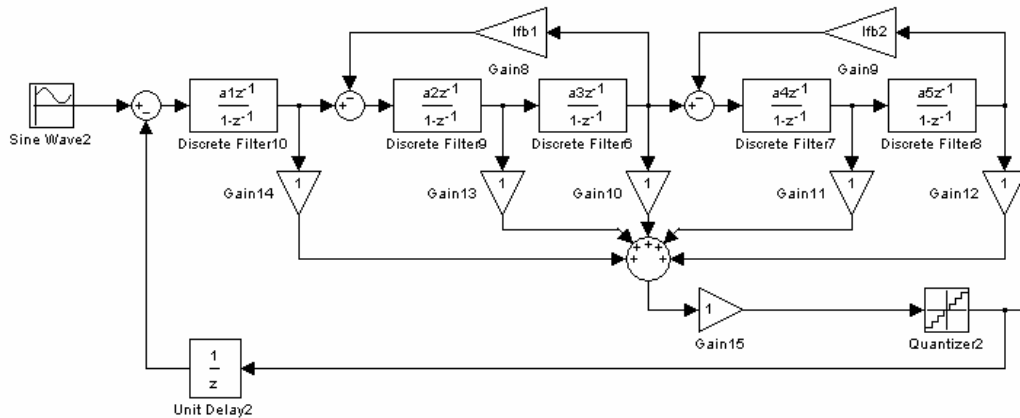
 
## 5次のΣΔ型ADC

動作周波数/信号帯域を64倍  
に取れば80dB以上のSNR  
が得られる


SNR vs Over Sampling Ratio with No Other Noise



Σ Δ 変調はノイズを高域に拡散できる

信号伝達関数 (STF)


ノイズ伝達関数 (NTF)

 


# デジタルアーキテクチャ

ワイアレスシステムのデジタル化は急速に進展している。  
この開発は単なるデジタル技術ではだめで、微細・低電圧・超高速アナログ技術が不可欠である。


デジタルPLL

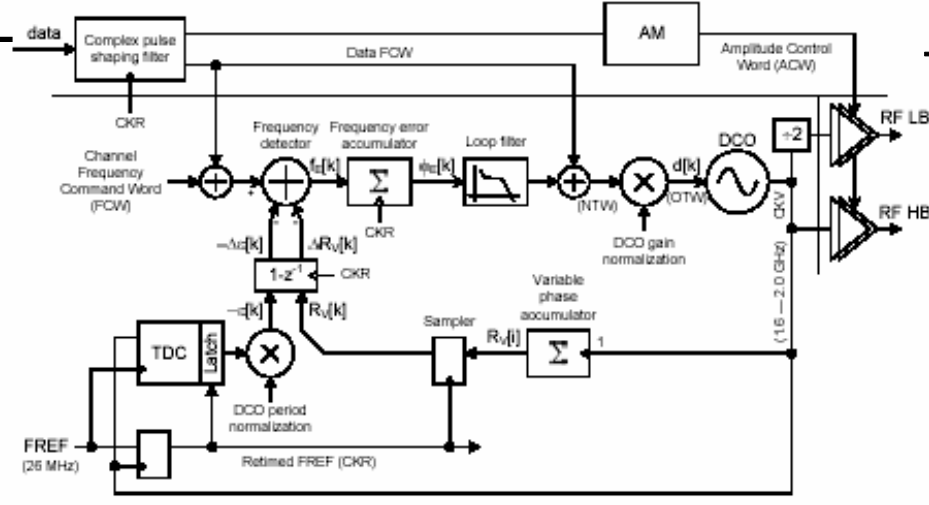

デジタルVCO

 

ポラーラTX

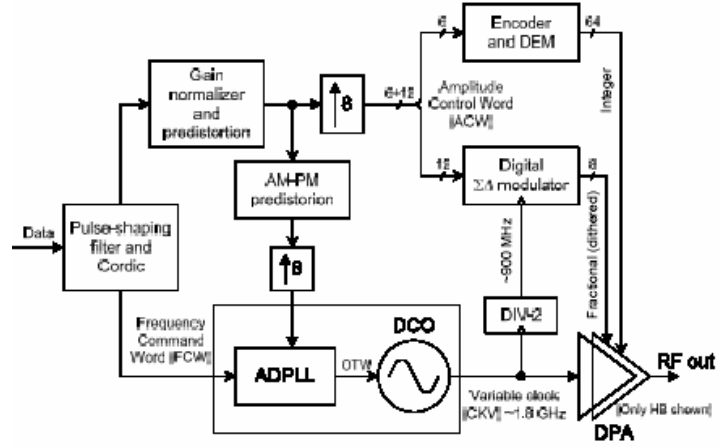


TI, ISSCC 2005, pp.316-317

# アナ・デジ混載技術の方向性

現在はアナログがデジタル技術を支えている。  
今後はデジタル技術をアナログのために活用することが重要。

## アナ・デジ混在エッグ

デジタルの殻: 一見不要だがこれがないと卵を食べられない

 

アナ・デジ混在信号処理

$\Sigma \Delta$  変調技術  
デジタル制御・補正

アナログの黄身と白身: おいしいがデリケート

# 第4世代携帯電話とアナログ回路

---

- 第4世代のワイアレスシステム
  - 超高速データ伝送 100Mbps ~ 1Gbps
  - 空間並列のMIMOの利用
  - 変復調はOFDMを使用
  - マルチスタンダードへの対応が必要
  - 微細CMOS (60nm~45nm?)を使用
- アナログ回路への要求
  - ADCの高速化 10b, 400MHz程度 低電力化
  - ADCの性能可変性 (GSMなどの高DRには $\Sigma \Delta$ 型ADCで対応)
  - 微細CMOSでのアナログ回路のオンチップ化
  - 65nm以下のCMOSを用いた1V程度の低電圧アナログ回路が必要

# ADCと低電圧アナログ

---

- ADCの方式
  - 帯域数MHzまでは $\Sigma \Delta$ 型で80dB程度は可能
  - 帯域が数MHzを超えるとパイプライン型、ただし12bitくらいまでが妥当
- トランジスタの微細化
  - $f_T$ の向上(寄生容量の低下)
  - 電源電圧の低下 と利得の低下(信号振幅の低下)
  - スイッチ特性の劣化
- 低電圧アナログ回路
  - 信号振幅の減少に伴うノイズの増大
  - 高SNR $\rightarrow$ 高容量・高利得 $\rightarrow$ 速度低下・電力増加
- 今後の方向性
  - 高周波化・高速化・広帯域化の方向へ
  - 速度と分解能に応じて妥当なデザインルールが存在
  - 高SNRは $\Sigma \Delta$ 変調技術を活用( $\Sigma \Delta$ 変調:高速化 $\rightarrow$ 高SNR)
  - 本質的に必要なアナログ回路だけを残し、デジタルへ