

差動型低雑音増幅器における 利得インバランス改善の検討

〇金丸正樹, 伊藤 猛, 岡田健一, 松澤 昭 東京工業大学大学院理工学研究科





TOKYD TIECH Pursuing Excellence

2

·研究背景·目的



・IIP2の理論解析

- ・シミュレーション結果
- ・まとめ





RF回路の低コスト化・高性能化

◆CMOS技術 低コスト アナログ・デジタル混載





3

ΤΟΚΥΟ





・DCオフセット リークしたLO信号の自己ミキシングにより生じる →バイアスの変動、信号の飽和

・2次歪 近接妨害波の2次歪がベースバンド帯域に現れる
 →SN比の劣化





4

ΤΟΚΥΟ ΤΕΓ

Pursuing Excellence

差動回路による改善 5 「口KYD 丁EEF Pursuing Excellence DCオフセットや偶数次歪は差動にすることで除去可能 しかし・・・ CMOS微細化に伴う製造ばらつきの増加 温度変化によるミスマッチ 負荷インピーダンス Mixer Vin+ のミスマッチ LNA **O**-Vin-素子ばらつきによる 入力の差動ミスマッチ LO ゲインインバランス ローカル信号の位相誤差

完全な対象性を保てない -----> ミスマッチの補正が必要





従来型→DC成分を検出しキャリブレーションを行う

相互変調による低周波成分は考慮されない





$$IIP2 = \frac{\sqrt{2}g_{m1}}{\pi\eta_{nom}g_{m2}} \cdot \frac{4}{(2\Delta\eta(\Delta g_{m2} + \Delta A_{RF}) + \Delta R(1 + \Delta g_{m2})(1 + \Delta A_{RF}))}$$
[2]
 $\Delta\eta$:LO信号のデューティー比ミスマッチ Δg_{m} :入力段Trの g_{m} ミスマッチ ΔA_{RF} :入力信号(LNA出力)振幅ミスマッチ ΔR :負荷抵抗のミスマッチ

・ミキサ入力信号
$$\begin{cases} v_{in}^{+} = A_{RF}^{+}[(e^{j\omega_{1}t} + e^{-j\omega_{1}t}) + (e^{j\omega_{2}t} + e^{-j\omega_{2}t})] \\ v_{in}^{+} = A_{RF}^{+}[(e^{j(\omega_{1}t+\varphi)} + e^{-j(\omega_{1}t+\varphi)}) + (e^{j(\omega_{2}t+\varphi)} + e^{-j(\omega_{2}t+\varphi)})] \\ i_{RF} = g_{m}v_{RF} + g_{m2}v_{RF}^{2} + g_{m3}v_{RF}^{3} + \cdots \quad \text{IC}$$

・方形波のフィードスルー成分との積
 $(\eta^{+}R^{+} - \eta^{-}R^{-})g_{m2}^{+}v_{in}^{+2} \qquad (\eta^{+}R^{-} - \eta^{-}R^{+})g_{m2}^{-}v_{in}^{-2} \\ K^{+} = K(1 + \Delta K/2) \quad K^{-} = K(1 - \Delta K/2) \quad \mathcal{E}$ して $\omega_{1} - \omega_{2}$ 成分の係数を計算

[2] Kalle Kivekäs et al "Characterization of IIP2 and DC-Offsets in Transconductance Mixers" IEEE Trans. Circuits and Systems II, vol. 48, pp. 1028–1038, Nov, 2001



8

2007/09/12



 $\Delta A_{in}, \Delta L_{LNA}, \Delta L_{mix}, \Delta R = 10% \Delta L_d, \Delta \eta = 2%$ のときIIP2=41.8dBm 各ミスマッチを0にしたときのIIP2を表にまとめる

補正ミスマッチ	IIP2[dBm]	補正ミスマッチ	IIP2[dBm]
ΔA_{in}	42.3	ΔR	65.7
ΔL_{LNA}	42.3	$\Delta\eta$	42.4
ΔL_{d}	41.9	$\Delta L_{\rm mix}$	42.9



Trモデル:0.18µmプロセス





バイアス電圧を制御することでゲインインバランスを改善



まとめ

ダイレクトコンバージョン方式では高いIIP2が必要

- ・差動回路においてミスマッチの補正をかける ことでIIP2を高く保てる
- ・従来のDC成分の検出による補正では不十分

LNA及びミキサの各段階における補正が必要

・一例として可変バイアスによるLNAのゲインイン バランスの補正を検証した

