

# MATLAB言語を用いた回路シミュレータの開発

東京工業大学 大学院理工学研究科 松澤・岡田研究室  
盛 健次、松澤 昭

## 1. 研究背景

- 東京工業大学では、「電気的モデリングとシミュレーション」という講義を新設した。
- その講義では、以下の内容を教えることにより、シミュレータの原理を学ぶことを目的としている。  
①回路シミュレータ、②MOSFETモデル、③電磁界シミュレータ、④第一原理計算
- 回路シミュレータの原理を理解する為に、MATLAB言語を用いたプログラムを作成した。
- 線形回路(抵抗、容量、インダクタ、電圧源等を含む)から、  
非線形回路(ダイオード、MOSFET等)までの  
汎用回路シミュレータ(SPICE)の開発を教えている。

## 2. 回路シミュレータのフロー図


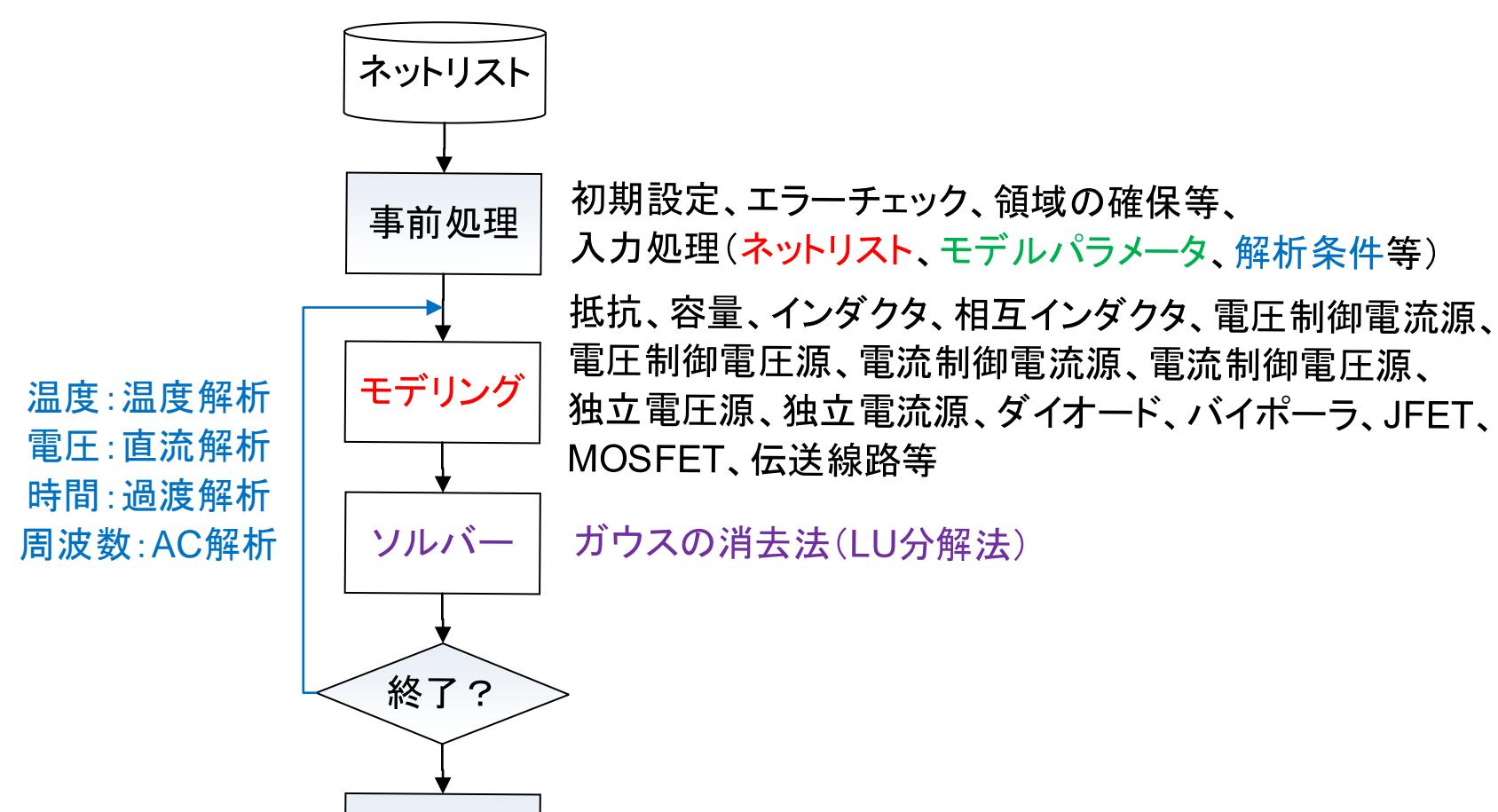


図1 回路シミュレータのフロー図

## 3. C言語とMatLab言語の比較

	C	MatLab
関数	戻り値 関数名(引数) { return(値); }	function 戻り値= 関数名(引数) 戻り値= 値; end
入出力	scanf(書式、変数); printf(書式、変数);	textscan(fid,書式、変数); fprintf(fid,書式、変数);
配列	#include "****.h" double Int 構造体配列が可能 mallocによるメモリの自動取得	global 变数 A[] 配列 A{} セル配列 A.Name 構造体配列 A.Node 構造体配列 A.Nnode 構造体配列
反復	for (START; STOP, STEP) { 処理 }	for 变数 = START:STEP:STOP 処理 end
分岐	If (条件) (処理) else (処理)	If 条件 処理 elseif 条件 処理 else 処理 end

## 4. 1 2個の抵抗から成る回路

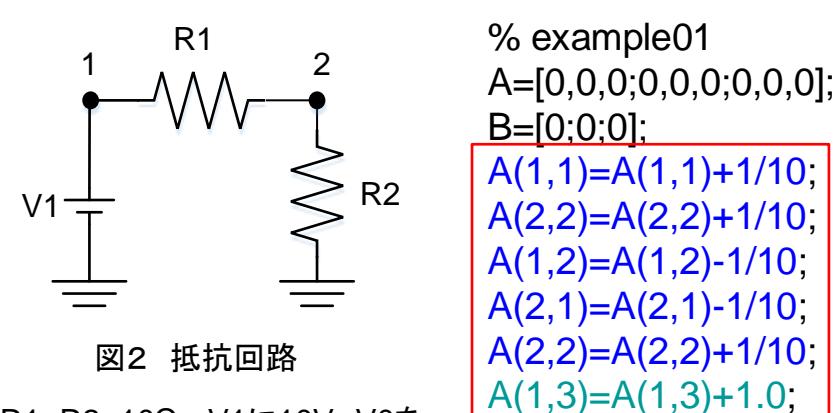

R1=R2=10Ω、V1に10V、V0をGNDに接続したとする。

R circuit  
R1 1 2 10  
R2 2 0 10  
V1 1 0 10

```
function A=RES_load(A,NP,NN,RES)
G=1.0/RES;
if NP ~= 0 A(NP,NP)=A(NP,NP)+G; end
if NN ~= 0 A(NN,NN)=A(NN,NN)+G; end
if NP ~ 0 && NN ~ 0
A(NP,NN)=A(NP,NN)-G;
A(NN,NP)=A(NN,NP)-G;
end
end
```

抵抗モデル

```
% example01
A=[0,0,0,0,0,0,0,0];
B=[0,0,0];
A(1,1)=A(1,1)+1/10;
A(2,2)=A(2,2)+1/10;
A(1,2)=A(1,2)-1/10;
A(2,1)=A(2,1)-1/10;
A(3,1)=A(3,1)+1.0;
B(3)=B(3)+10;

```

```
A=sparse(A);
B=sparse(B);
X=A\B; % inv(A)*B; ソルバー
A,B,X
```

```
function [A,B]=VSRC_load(A,B,NP,NN,IBR,E)
if NP == 0
A(NP,IBR)=A(NP,IBR)+1.0;
A(IBR,NP)=A(IBR,NP)+1.0;
end;
if NN == 0
A(NN,IBR)=A(NN,IBR)-1.0;
A(IBR,NN)=A(IBR,NN)-1.0;
end;
B(IBR,1)=B(IBR,1)+E;
end
```

独立電圧源モデル

### 抵抗回路網の汎用回路シミュレータ

```
% example06
fprintf('example06\n');
[DATA,K]=SPICE_ReadIn('SPICE_exp.txt');
%[Data,K]=SPECTRE_ReadIn('SPECTRE_exp.txt');
%
[DATA,JUNODE]=ERRCHK(DATA,K); % エラーチェック
[NN,N]=SETUP(DATA,K,JUNODE); % セットアップ
%
% 解析
%
A=zeros(N,N); B=zeros(N,1);
IBR=NN;
[A,B]=LOAD(DATA,K,A,B,IBR);
X=A\B; % X=inv(A)*B; ソルバー
A,B,X
```

```
function [A,B]=LOAD(DATA,K,A,B,IBR)
for i=1:K
switch DATA{i,1}
case 'resistor'
N1=DATA{i,3};
N2=DATA{i,4};
RV=DATA{i,5};
A=RES_load(A,N1,N2,RV);
case 'vsource'
IBR=IBR+1;
N1=DATA{i,3};
N2=DATA{i,4};
EV=DATA{i,5};
[A,B]=VSRC_load(A,B,N1,IBR,EV);
end
end
end
```

```
function [DATA,y]=SPICE_ReadIn(filename)
fid=fopen(filename);
DATA=[];
y=0;
tline=fgets(fid);
while ischar(tline)
```

モデルパラメータ

```
tline=fgets(fid);
if strcmp(tline,'R',1) == 1 y=y+1; DATA=INP2R(DATA,tline); end
if strcmp(tline,'V',1) == 1 y=y+1; DATA=INP2V(DATA,tline); end
end
fclose(fid);
end
```

```
function DATA = INP2R(DATA, tline)
[Rname,tline] = strtok(tline);
[nnam1,tline] = strtok(tline);
[nnam2,tline] = strtok(tline);
[R_val,tline] = strtok(tline);
node1=str2num(nnam1);
node2=str2num(nnam2);
RVAL=str2double(R_val);
DATA = [DATA; {'resistor',Rname,node1,node2,RVAL}];
```

```
function DATA = INP2V(DATA,tline)
[Vname,tline] = strtok(tline);
[nnam1,tline] = strtok(tline);
[nnam2,tline] = strtok(tline);
[V_val,tline] = strtok(tline);
node1=str2num(nnam1);
node2=str2num(nnam2);
VVAL=str2double(V_val);
DATA = [DATA; {'vsource',Vname,node1,node2,VVAL}];
```

抵抗モデルパラメータ  
独立電圧源モデルパラメータ

